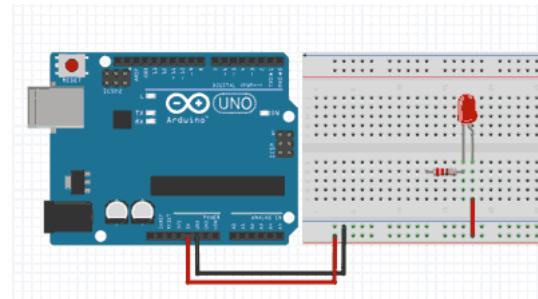


10

**O que está errado?**

Um aluno montou o circuito que aparece na imagem abaixo:



No entanto, o LED não funciona. Você consegue ajudar a encontrar o problema?