



TREINATEC BH CURSOS

Módulo 1
Elétrica Básica

Sumário

1. INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE	3
2. TENSÃO ELÉTRICA	10
3. VOLTÍMETRO	16
4. CORRENTE ELÉTRICA	18
5. AMPERÍMETRO	23
6. RESISTÊNCIA ELÉTRICA	25
7. OHMÍMETRO	27
8. LEI DE OHM	31
9. CIRCUITO EM SÉRIE	38
10. CIRCUITO EM PARALELO	42
11. POTÊNCIA ELÉTRICA	45
12. ENERGIA ELÉTRICA	48
13. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	52

INTRODUÇÃO À ELETRICIDADE


Constituição da matéria

Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço.

A matéria é constituída de moléculas que, por sua vez, são formadas de átomos.

O átomo é constituído de um núcleo e eletrosfera, onde encontramos os:

- Elétrons
- Prótons
- Nêutrons

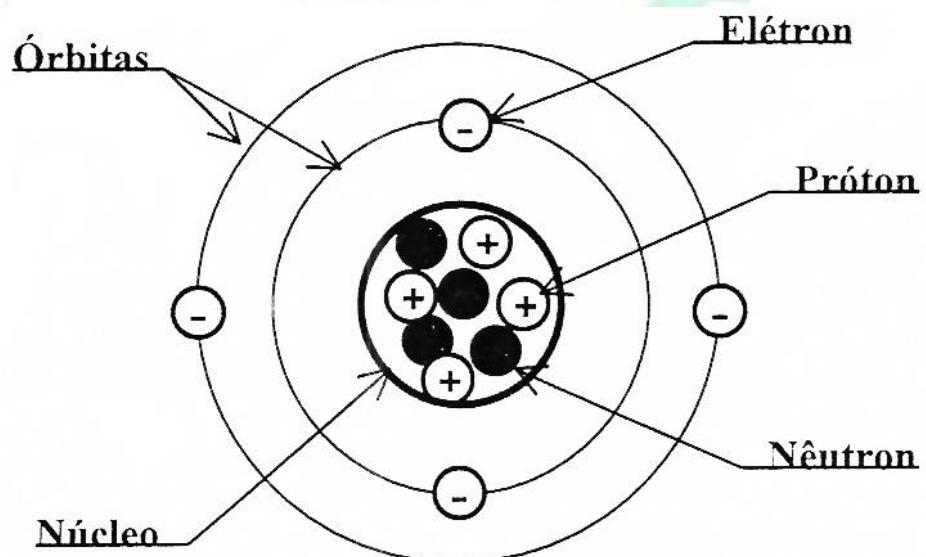

Portanto, o átomo é formado por:

Elétron:

É a menor partícula encontrada na natureza, com carga negativa. Os elétrons estão sempre em movimento em suas órbitas ao redor do núcleo.

Próton:

É a menor partícula encontrada na natureza, com carga positiva. Situa-se no núcleo do átomo.

Nêutron:

São partículas eletricamente neutras, ficando também situadas no núcleo do átomo, juntamente com os prótons.

Natureza da eletricidade

Eletricidade é o fluxo de elétrons de átomo para átomo em um condutor.

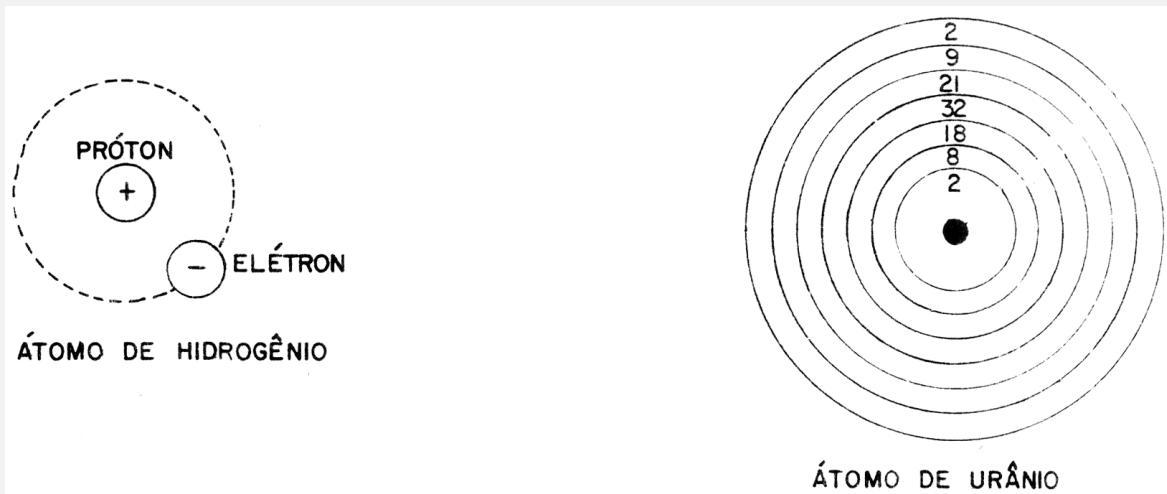


Figura 1- Toda matéria é constituída de átomos

Para entendê-la, deve-se pensar na menor parte da matéria, o átomo (figura 1).

Todos os átomos tem partículas chamadas elétrons, que descrevem uma órbita ao redor de um núcleo com prótons.

O elemento mais simples é o hidrogênio. Como se pode ver na Figura 1, seu átomo tem um único elétron em órbita ao redor do núcleo, com um próton.

Um dos mais complexos elementos é o urânio, que tem 92 elétrons em órbita ao redor de um núcleo com 92 prótons.

Cada elemento tem sua própria estrutura atômica, porém cada átomo de um mesmo elemento tem igual número de prótons e elétrons.

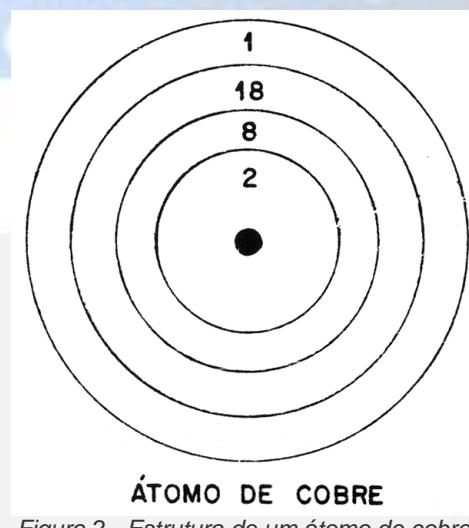


Figura 2 - Estrutura de um átomo de cobre.

O elemento cobre é muito empregado em sistemas elétricos, porque é um bom condutor de eletricidade.

Essa conclusão pode ser facilmente verificada observando-se a figura 2. O átomo de cobre contém 29 prótons e 29 elétrons. Os elétrons estão distribuídos em quatro camadas ou anéis. Deve-se notar, porém, que existe apenas um elétron na última camada (anel exterior).

Esse é o segredo de um bom condutor de eletricidade.

Elementos cujos átomos têm menos de quatro elétrons em seus respectivos anéis exteriores são geralmente denominados "bons condutores".

Elementos cujos átomos têm mais de quatro elétrons em seus respectivos anéis exteriores são maus condutores. São, por isso, chamados de isolantes.

Poucos elétrons no anel exterior de condutores são mais facilmente desalojados de suas órbitas por uma baixa voltagem, para criar um fluxo de corrente de átomo para átomo.

Em síntese:

- átomos têm elétrons em órbita ao redor de um núcleo com prótons;
- cada átomo contém igual número de elétrons e prótons;
- os elétrons ocupam camadas ou anéis, nos quais orbitam em volta do núcleo;
- átomos que possuem menos de quatro elétrons no seu anel exterior são bons condutores de eletricidade (exemplo: cobre).

Já se determinou que os átomos possuem partículas chamadas prótons e elétrons.

Essas partículas têm determinadas cargas:

Prótons - cargas positivas (+)

Elétrons - cargas negativas (-)

Os prótons, no núcleo, atraem os elétrons, mantendo-os em órbita. Desde que a carga positiva dos prótons seja igual a carga negativa dos elétrons, o átomo é eletricamente neutro.

Entretanto, essa igualdade de cargas pode ser alterada; se elétrons são retirados

do átomo, este se torna carregado positivamente(+).

Assim sendo:

- átomos carregados negativamente - maior número de elétrons;
- átomos carregados positivamente - menor número de elétrons;

As figuras abaixo exemplificam as afirmações acima.

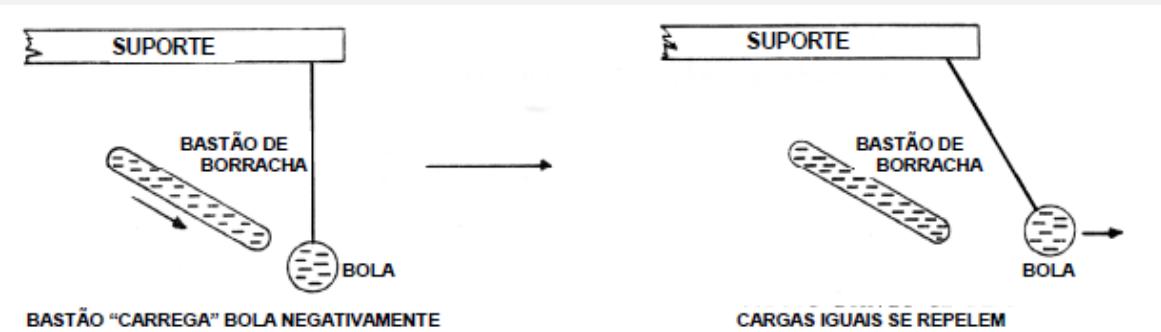


Figura 3 - Cargas de mesmo sinal se repelem.

A experiência da figura 3 demonstra essa transferência de elétrons.

Quando um bastão de borracha é friccionado em um pedaço de lã, elétrons são removidos da lã e distribuídos pelo bastão. A lã agora está carregada positivamente e o bastão negativamente.

Aproximando-se o bastão de uma bola suspensa e eletricamente isolada, esta recebe uma parte de carga negativa do bastão. Se retirarmos este bastão e tentarmos ligá-lo novamente a bola, esta se afastará (haverá repulsão). Isto porque cargas do mesmo sinal se repelem. Se ambas as cargas fossem positivas, portanto, ocorreria o mesmo fenômeno.

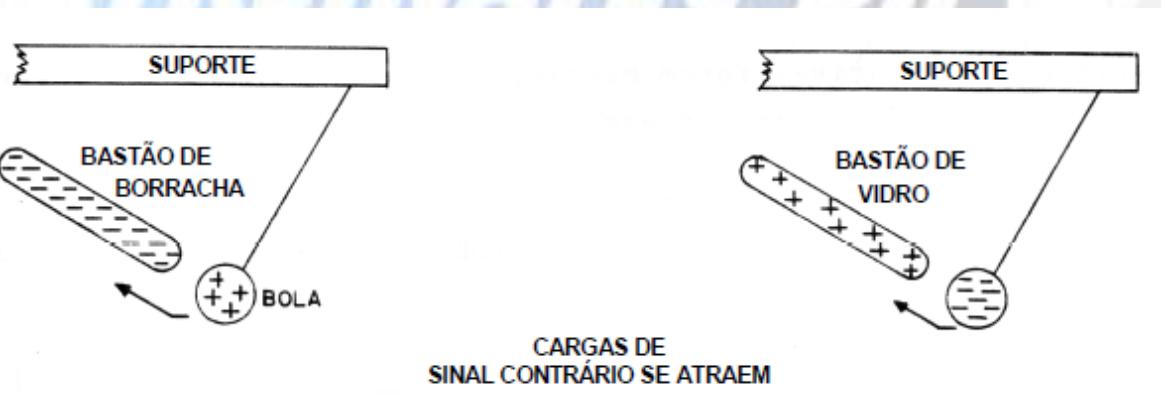


Figura 4 - Atração de cargas diferentes

O que ocorreria, porém, se um bastão carregado negativamente fosse aproximado de uma bola carregada positivamente? Pela figura 4, nota-se que a bola se moveria em direção do bastão, sendo atraída por ele (da mesma forma, um bastão carregado positivamente atrairia uma bola carregada negativamente).

Em outras palavras, cargas de sinal contrário se atraem.


Resumindo:

- elétrons podem ser levados a abandonar seus átomos em muitos materiais;
- uma energia advinda, por exemplo, de fricção é necessária para causar a fuga dos elétrons de seus respectivos átomos;
- cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinal contrário se atraem.


O que aconteceria por exemplo se um pedaço de fio condutor de cobre fosse submetido a uma carga positiva em um extremo e a uma carga negativa no outro? O fio de cobre contém bilhões de átomos com elétrons. Um desses elétrons próximo ao pólo positivo seria atraído por essa carga e abandonaria seu átomo. Esse átomo se tornaria carregado positivamente e atrairia um elétron do próximo, que se carregaria positivamente e assim por toda a extensão do condutor. O resultado integrado é uma movimentação (fluxo) de elétrons através do condutor entre o pólo negativo (-) e o pólo positivo (+).

TENSÃO, CORRENTE ELÉTRICA E POTÊNCIA ELÉTRICA (RESUMO)

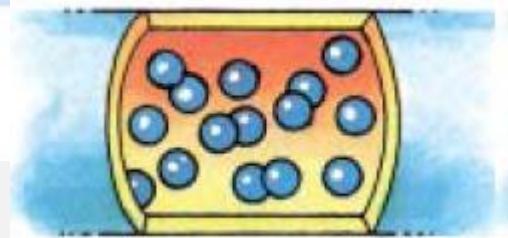
Nos fios, existem partículas invisíveis chamadas de elétrons livres, que estão em constante movimento de forma desordenada.



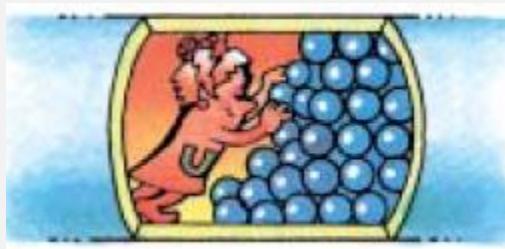Para que os elétrons livres passem a se movimentar de forma ordenada, nos fios, é necessário ter uma força que os empurre. A essa força é dado o nome de Tensão Elétrica (U).



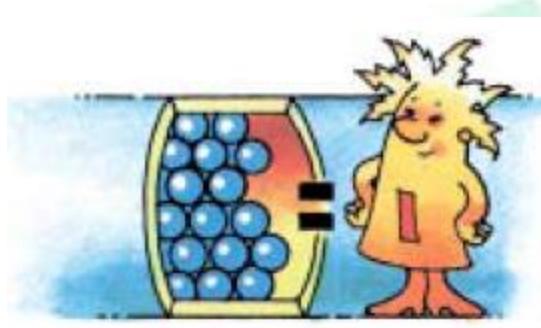Esse movimento ordenado dos elétrons livres nos fios, provocado pela ação da tensão, forma uma corrente de elétrons. Essa corrente de elétrons livres é chamada de Corrente Elétrica (I).




Podemos dizer então que:

TENSÃO: É a força que impulsiona os elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o volt (V).

CORRENTE ELÉTRICA: É o movimento ordenado dos elétrons livres nos fios. Sua unidade de medida é o ampere (A).

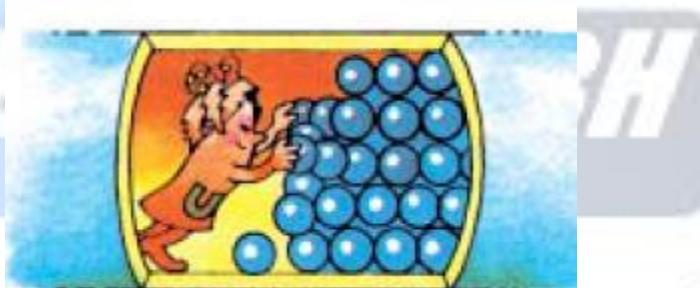Agora, para entender a Potência Elétrica, observe o desenho abaixo.



A Tensão Elétrica faz movimentar os elétrons de forma ordenada, dando origem a Corrente Elétrica.



Tendo a corrente elétrica, a lâmpada se acende e se aquece com uma certa intensidade.



Essa intensidade de luz e calor percebida por nós (efeitos), nada mais é do que a potência elétrica que foi transformada em potência luminosa (luz) e potência térmica (calor).

Importante - Para haver Potência Elétrica é necessário haver:



Tensão elétrica



Corrente elétrica


Agora..... qual será a unidade de medida da Potência Elétrica?

a intensidade da tensão é medida em volts (V).

Muito simples!

a intensidade da corrente é medida em ampère (A).

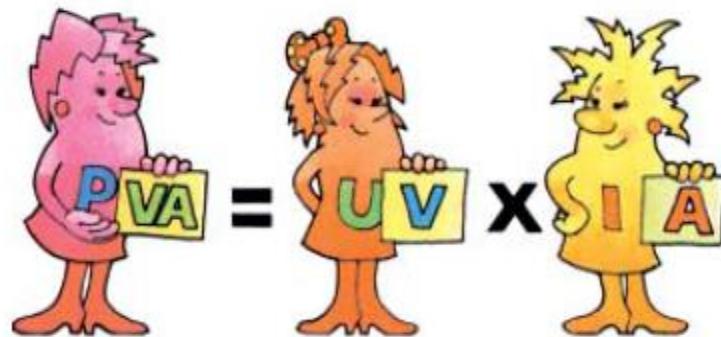Então, como a potência é o produto da ação da tensão e da corrente, a sua unidade de medida é o volt-ampere (VA).



A essa potência dá-se o nome de potência aparente.

A potência aparente é composta por duas parcelas:

POTÊNCIA ATIVA
POTÊNCIA REATIVA

A potência ativa é a parcela efetivamente transformada em:

POTÊNCIA MECÂNICA



POTÊNCIA TÉRMICA



POTÊNCIA LUMINOSA



A unidade de medida da potência ativa é o watt (W).

Agora apresentaremos as Grandezas Elétricas de forma mais detalhada.

TENSÃO ELÉTRICA

Introdução

Vimos anteriormente que a corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons num fio condutor.

Entretanto para que haja este movimento é necessário que alguma força, ou pressão, apareça nos terminais deste condutor. A figura abaixo procura ilustrar este movimento. De um lado, o terminal do condutor está ligado ao potencial positivo e do outro lado ao potencial negativo. Dessa forma, como existe uma diferença de potencial aplicada aos terminais do fio, um fluxo de elétrons se movimentará pelo mesmo. A esta "pressão elétrica" chamamos: diferença de potencial ou tensão elétrica.

Definição


Tensão Elétrica é a força, ou pressão elétrica, capaz de movimentar elétrons ordenadamente num condutor.

Podemos lembrar inclusive de uma analogia feita a um sistema hidráulico, onde observamos que a água fluirá, através do cano, até que as "pressões" dos dois reservatórios se igualem.

Tensão Elétrica


Vamos fazer uma analogia com a instalação hidráulica mostrada na figura abaixo. O reservatório A está mais cheio que o reservatório B, portanto o reservatório A tem maior pressão hidráulica.

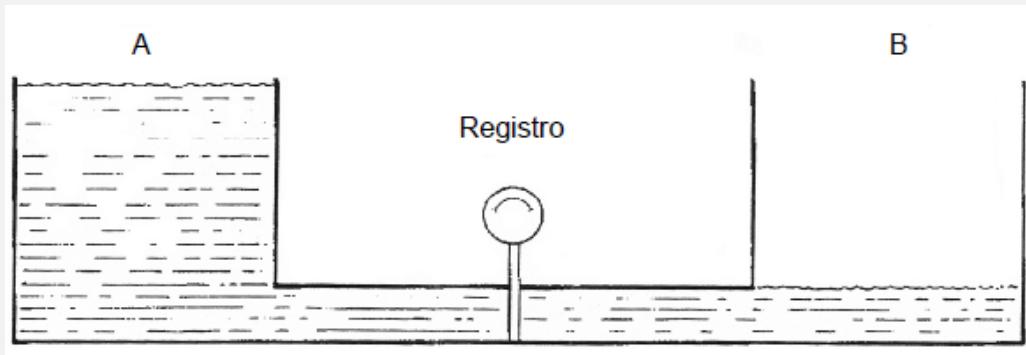Ligando-se os reservatórios A e B com um cano, a pressão hidráulica de A "empurra" a água para B, até que se igualem as pressões hidráulicas.




Supondo agora dois corpos A e B que possuem cargas elétricas diferentes. O corpo A tem maior número de elétrons do que o corpo B; então dizemos que ele tem maior "potencial elétrico".

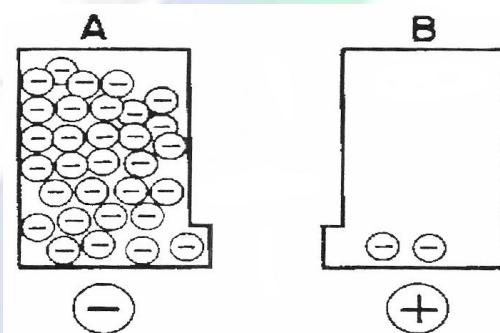Há uma maior diferença de potencial elétrico (d.d.p.).



Ligando-se os corpos A e B com um condutor, o "potencial elétrico" de A empurra os elétrons para B, até que se igualem os potenciais.

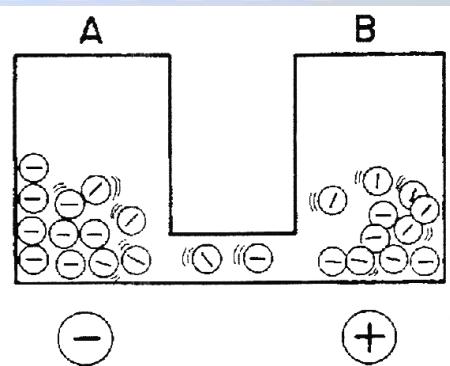
Comparando-se os dois casos, podemos dizer que o potencial elétrico é uma "pressão elétrica" que existe nos corpos eletrizados.



Portanto dizemos que:


Tensão elétrica é a pressão exercida sobre os elétrons para que estes se movimentem.

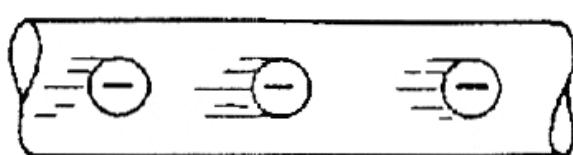O movimento dos elétrons através de um condutor é o que chamamos de corrente elétrica.



Para que haja corrente elétrica é necessário que haja uma diferença de potencial entre os pontos ligados.

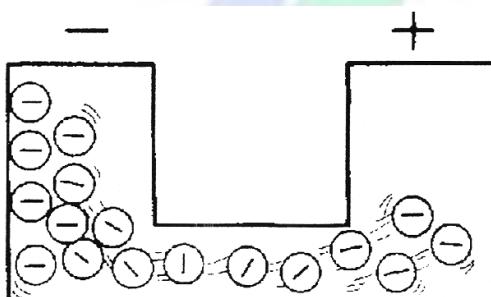Os elétrons são "empurrados" do potencial negativo para o potencial positivo.



A tensão é também chamada de diferença de potencial (d.d.p.) ou voltagem.

O mesmo efeito ocorre com a Eletricidade. Uma carga elétrica tende a passar do ponto de potencial maior para outro de potencial menor. O movimento de elétrons pelo fio condutor irá igualar os potenciais, cessando-se em seguida.

Porém, pretendendo-se manter a corrente elétrica, deve-se manter a diferença de potencial nos terminais do condutor. Estes terminais denominam-se polos e convém chamar positivo o de maior potencial e negativo o outro.

É usual tomar como referência de potencial elétrico à terra, a qual se atribui o valor zero. Assim, ao firmar que o potencial elétrico é positivo ou negativo, diz-se que seu potencial é maior ou menor em relação ao da terra.

O símbolo utilizado para representação da tensão é a letra maiúscula "V", que é também utilizada como unidade de medida padrão. O aparelho destinado a medi-la chama-se Voltímetro.


Fonte de Tensão Alternada / Continua

O equipamento utilizado para o fornecimento de tensão alternada é o chamado Alternador e seu princípio de funcionamento se dá através da indução eletromagnética.

A tensão alternada pode ter os seus valores aumentados ou diminuídos com facilidade, (através do emprego de transformadores), o que não ocorre com tensão contínua.


Por isso, as fontes geradoras utilizadas pelas indústrias de energia elétrica são fontes de energia alternada.

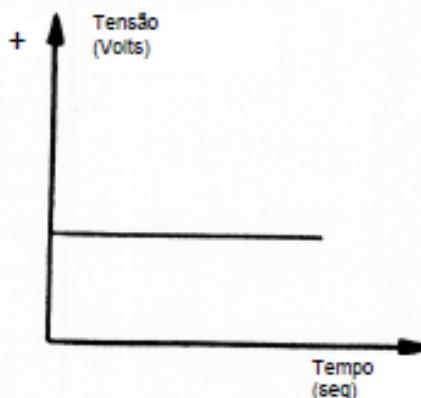A fonte mais utilizada para fornecimento de tensão continua é a bateria e os retificadores. Este é um fator muito importante para a transmissão e distribuição de energia elétrica. No caso de fornecimento de energia às indústrias que se utilizam de tensão contínua, por exemplo nas indústrias químicas, são utilizados retificadores para a conversão da tensão alternada em tensão contínua.



Podemos observar no gráfico acima, que a tensão contínua se mantém constante em relação ao tempo.

Gráfico da Tensão Alternada

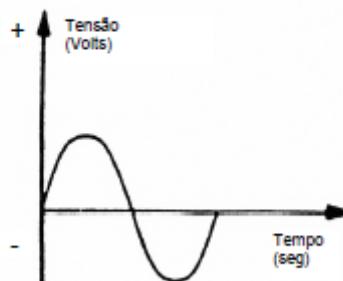

A tensão alternada é variável em relação ao tempo tanto na polaridade quanto na sua intensidade.

Resistividade dos Materiais

É a propriedade característica específica de um material, em relação a sua constituição atômica.


A resistividade é diferente para diferentes materiais, sendo ela que determina a maior ou menor oposição do material, em relação a corrente elétrica.

Unidade de Medida da Tensão Elétrica

VOLT é utilizado como unidade de tensão elétrica, representado pela letra "V".

EX: 127 volts = 127 V

Múltiplos e Submúltiplos

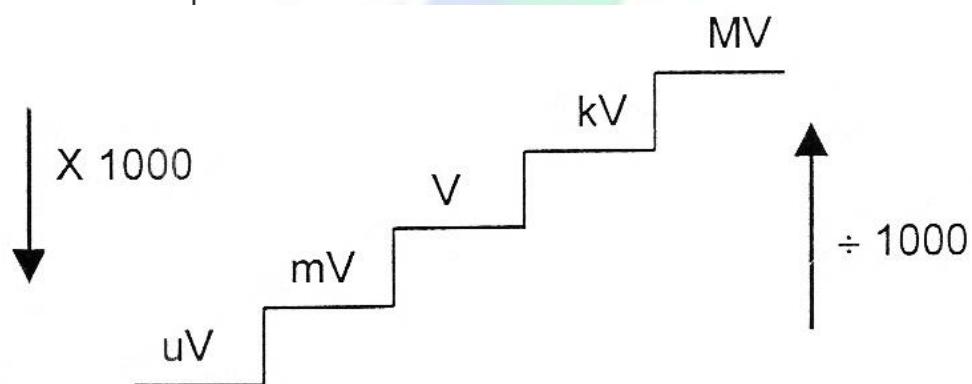


Para tensões mais elevadas utilizamos os Kilovolt (KV).

13,8kilovolt = 13,8KV = 13.800V

O aparelho utilizado para medir a tensão elétrica chama-se VOLTÍMETRO.

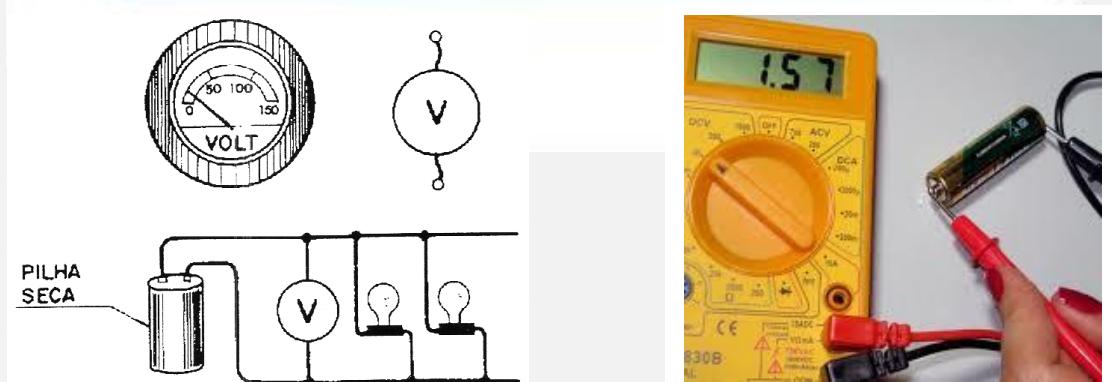O voltímetro deve ser instalado em paralelo com o circuito.






Realizando medições com o Voltímetro

O voltímetro é um aparelho que realiza medições de tensão elétrica em um circuito e exibe essas medidas, geralmente, por meio de um ponteiro móvel ou um mostrador de cristal líquido. A unidade apresentada é o volt (V).

Simbologia do voltímetro =

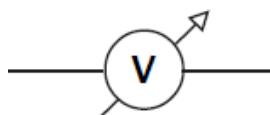


Simbologia para tensão contínua = V --- ou (DCV - Volts Corrente Direta)

Simbologia para tensão alternada = V \sim ou (ACV – Volts Corrente Alternada)

Conexões do voltímetro

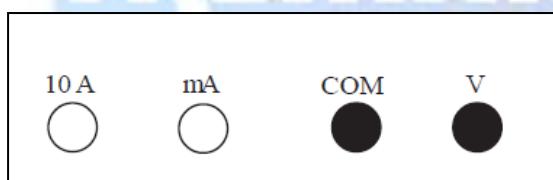Tomando como referência o multímetro MD-380 da Instrutherm, os cabos são encaixados da seguinte forma:



Ponto de encaixe do voltímetro



Ponto de encaixe do voltímetro

DICA 1

No borne "V" utilizar cabos de cor **vermelha** e no "COM" de cor **preta** ou **azul**, para facilitar a identificação.

Escalas de medição de tensão elétrica

As escalas de medição indicam as faixas de medição de determinada grandeza, ou seja, os valores que podem ser medidos entre 0 e o valor indicado na escala.

Tomando como referência o multímetro MD-380 da InstruTerm, as escalas são divididas da seguinte forma:

Tensão Elétrica Contínua

200 m – mede de 0 até 200 milivolts;
2000 m - mede de 0 até 2000 milivolts;
20 – mede de 0 até 20 volts;
200 – mede de 0 até 200 volts;
1000 – mede de 0 até 1000 volts

Tensão Elétrica Alternada

- 2 – mede de 0 até 2 volts;
- 20 – mede de 0 até 20 volts;
- 200 – mede de 0 até 200 volts;
- 700 – mede de 0 até 700 volts.



DICA 2

DICA 2
Alguns multímetros possuem escalas de medição separadas, para sinal alternado e contínuo (figura 01 e 02), outros possuem a mesma escala para o sinal contínuo e alternado, sendo feita a seleção através de um botão que indica AC ou DC.

DICA 3

DICA 3

DIGA 4

Ao conectar o voltímetro respeite sempre a polaridade do circuito, ou seja, pólo positivo do voltímetro com o do circuito e assim sucessivamente, caso restrito a medição de tensão contínua.


DICA 5

Toda vez que você for fazer uma medição qualquer, independente do valor calculado comece ajustando o voltímetro na escala de maior valor; em seguida, caso necessário selecione outra escala para obter um número mais preciso. Este procedimento evita que você tente medir valores de tensão maiores que o da escala indicada, diminuindo o risco de descalibrar o voltímetro.

Cuidados na Utilização do Voltímetro

1. A graduação máxima da escala deverá sempre ser maior que a tensão máxima que se deseja medir.
2. Procura fazer a leitura mais próxima possível do meio da escala, para que haja maior precisão.
3. O ajuste de zero deve ser feito sempre que for necessário com ausência de tensão.
4. Evitar qualquer tipo de choque mecânico.
5. Usar o voltímetro sempre na posição correta, para que haja maior precisão nas leituras.
6. Caso o voltímetro tenha polaridade, o lado (+) do mesmo deve ser ligado ao pólo positivo da fonte e o lado (-) do aparelho com o negativo da fonte.

CORRENTE ELÉTRICA

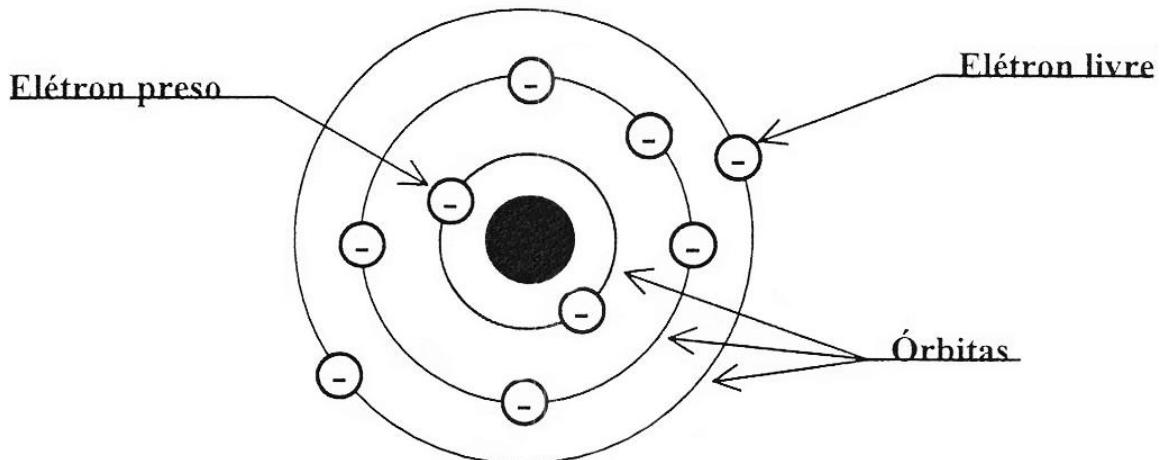

Introdução


Os elétrons mais próximos do núcleo têm maior dificuldade de se desprenderem de suas órbitas, devido a atração exercida pelo núcleo; assim os chamamos de elétrons presos.

Os elétrons mais distantes do núcleo (última camada) têm maior facilidade de

se desprenderem de suas órbitas porque a atração exercida pelo núcleo é pequena; assim recebem o nome de elétrons livres.

Portanto, os elétrons livres se deslocam de um átomo para outro de forma desordenada, nos materiais condutores.

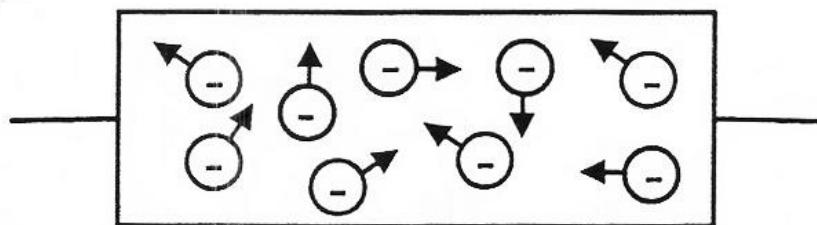Considerando-se que nos terminais do material abaixo temos de lado um polo positivo e de outro um polo negativo, o movimento dos elétrons toma um determinado sentido, da seguinte maneira:




Os elétrons (-) são atraídos pelo polo positivo e repelidos pelo negativo.

Assim, os elétrons livres passam a ter um movimento ordenado (todos para a mesma direção).

Definição

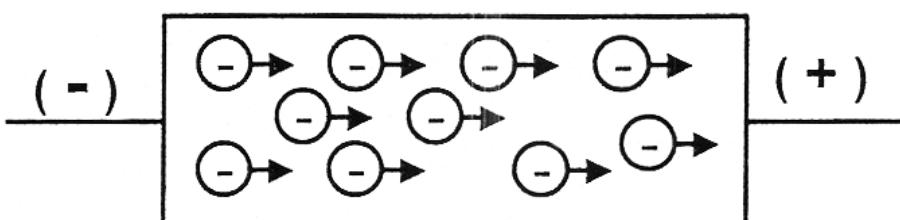
A este movimento ordenado de elétrons damos o nome de CORRENTE ELÉTRICA.



Sinais de mesmo nome se repelem.




Sinais de nome diferente se atraem.

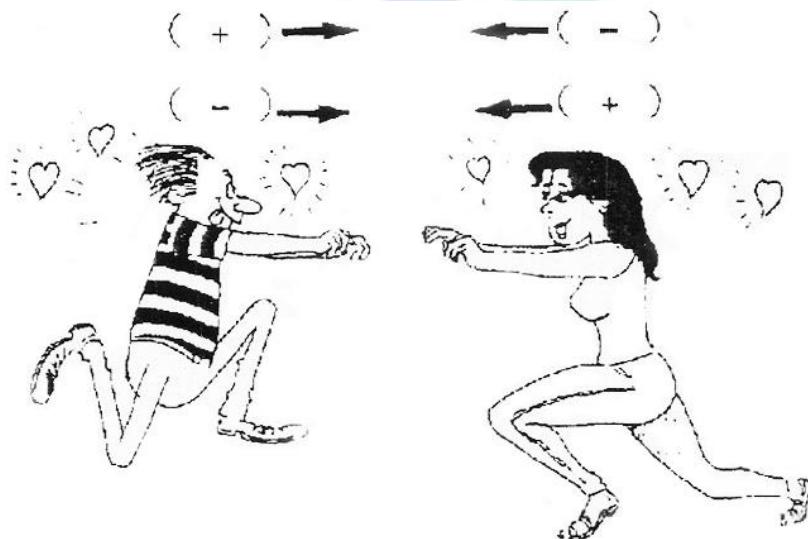

Corrente elétrica

Esse fluxo ou corrente de elétrons continuará, enquanto as cargas positivas e negativas forem mantidas nos extremos do fio (carga de sinal contrário atraindo-se).

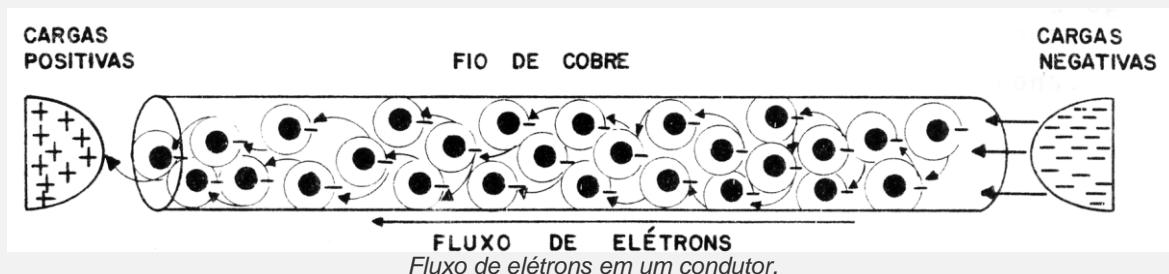Isso é fenômeno da eletricidade atuando, de onde se conclui: eletricidade é o fluxo de elétrons de átomo para átomo em um condutor.



Unidade de medida da corrente elétrica


Para se expressar a quantidade de corrente elétrica utilizamos o ampère.

Exemplo:

$I = 3$ ampères

$I = 3A$

Múltiplos e submúltiplos

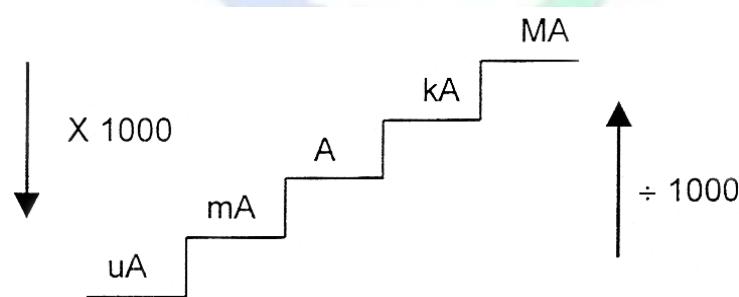

Para correntes inferiores utilizamos o miliampère (mA).

Para correntes superiores utilizamos o kiloampère (kA).

Exemplo:


$I=2mA = 0,002A$

$I=6kA = 6000A$

O aparelho utilizado para medir a intensidade de corrente elétrica (I) é o

AMPERÍMETRO.

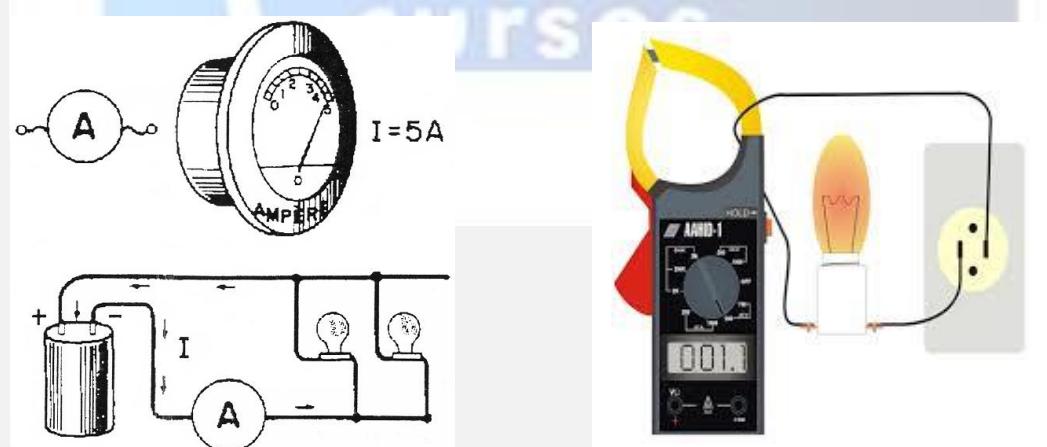O amperímetro deve ser ligado em série com o circuito; conforme figura abaixo:



INTENSIDADE DA CORRENTE ELÉTRICA

Entende-se por intensidade de corrente elétrica a quantidade de elétrons que fluem através de um condutor durante um certo intervalo de tempo.


A unidade de medida padrão da intensidade da corrente elétrica é o "AMPÈRE" que é representado pela letra maiúscula "A". O aparelho destinado para medi-la chama-se "Amperímetro".

Noção de curto-circuito

Este termo é empregado quando há uma ligação direta entre um condutor ou equipamento energizado e a terra.

Um curto-circuito representa uma instabilidade elétrica e seus efeitos são mais nocivos que os efeitos causados pelas sobrecorrentes.

Tipos de Curto-Circuitos

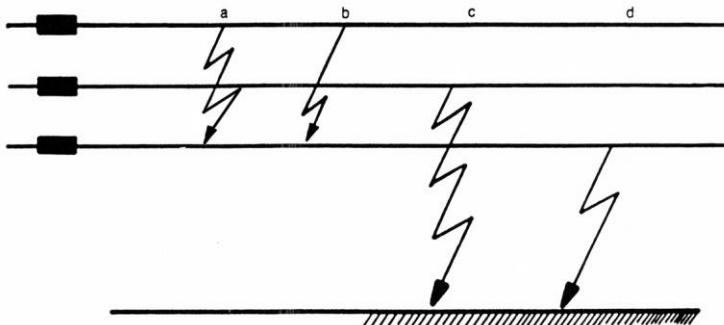


- a. trifásico
- b. bifásico
- c. bifásico à terra
- d. fase à terra

Diferença entre sobrecorrente e curto-circuito

No caso das sobrecorrentes, ocorre uma elevação gradual em intensidade da corrente elétrica, enquanto que na ocasião dos curtos-circuitos a corrente elétrica assume valores altíssimos instantaneamente.

Gráficos da Corrente Elétrica

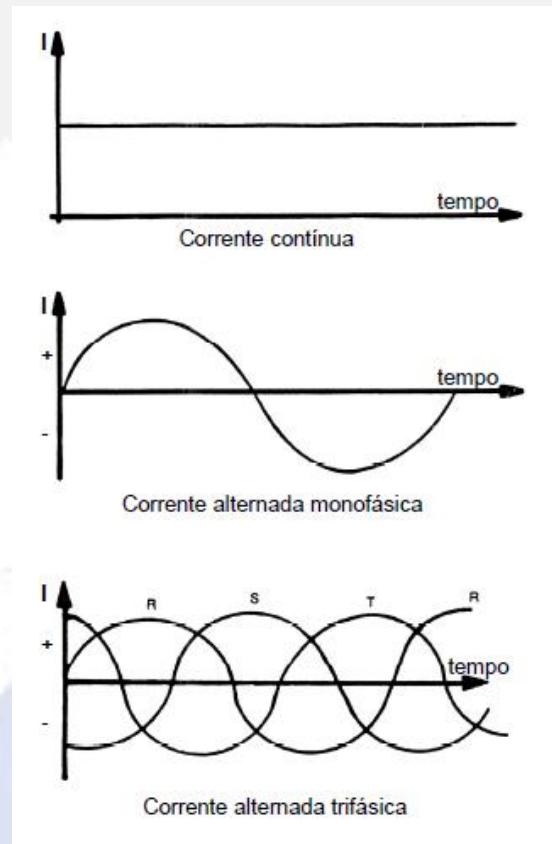A corrente elétrica fornecida a um circuito consumidor pode ser contínua (C.C) ou alternada (C.A.), sendo que neste último caso ela ainda poderá ser monofásica (1 fase) ou trifásica (3 fases).




Pode-se observar que a corrente contínua se mantém constante em relação ao tempo, enquanto que a corrente alternada é variável tanto na polaridade (+ e -) quanto na intensidade (valores medidos).

AMPERÍMETRO

O amperímetro é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade no fluxo da corrente elétrica que passa através da sessão transversal de um condutor. A unidade usada é o Ampère.

Simbologia do amperímetro =

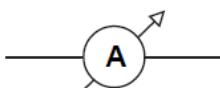

Simbologia para corrente contínua = A $\overline{\overline{---}}$ ou (DCA- Amper Corrente Direta)

Simbologia para corrente alternada =  ou (ACA – Amper Corrente Alternada)

Conexões do amperímetro

Tomando como referência o multímetro MD-380 da Instrutherm, os cabos podem ser encaixados para funcionar de duas formas:

Valores que variam de 0 até 200mA



Figura 7: Ponto de encaixe do amperímetro



Ponto de encaixe do amperímetro

Valores que variam de 0 até 10A



Figura 9: Ponto de encaixe do amperímetro 2

DICA 6

Utilizar a mesma convenção de cores indicada para o voltmímetro na Dica 1, ou seja, cabo preto ou azul para o borne COM e vermelho para mA ou 10A, dependendo da escala escolhida.



Ponto de encaixe do amperímetro

Escalas de medição de corrente elétrica

De forma semelhante ao voltmímetro, as escalas de medição de corrente elétrica seguem a mesma lógica das de tensão elétrica.

Corrente Elétrica Contínua

2m – mede de 0 até 2 miliampères;
20m - mede de 0 até 20 miliampères;
200m – mede de 0 até 200 miliampères;
10 – mede de 0 até 10 amperes.



Corrente Elétrica Alternada

20m - mede de 0 até 20 miliampères;
200m – mede de 0 até 200 miliampères
10 – mede de 0 até 10 ampères.

DICA 7

Alguns multímetros possuem escalas de medição separadas, para sinal alternado e contínuo, outros possuem a mesma escala para o sinal contínuo e alternado, sendo feita a seleção através de um botão que indica, AC ou DC.

Cuidados na utilização do amperímetro

1. A graduação máxima da escala deverá ser sempre maior que a corrente máxima que se deseja medir.
2. Procurar utilizar uma escala, onde a leitura da medida efetuada seja o mais próximo possível do meio da mesma.
3. Ajustá-lo sempre no zero, para que a leitura seja correta (ajuste feito com ausência de corrente).
4. Evitar choques mecânicos com o aparelho.
5. Não mudar a posição de utilização do amperímetro, evitando assim leituras incorretas.
6. Obedecer à polaridade do aparelho, se o mesmo for polarizado. O pólo positivo (+) do amperímetro ligado ao pólo positivo da fonte e o pólo negativo (-) ao pólo negativo do circuito.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA

Definição

Resistência Elétrica é a oposição que um material oferece à passagem da corrente elétrica.

De um modo geral, os diversos materiais variam em termos de "comportamento elétrico", de acordo com sua estrutura atômica. Como sabemos, uns apresentam-se como condutores e outros como isolantes.


Os materiais isolantes são os de maior resistência elétrica, ou seja: os que mais se opõem à passagem da corrente elétrica. Os materiais condutores, apesar de sua boa condutividade elétrica, também oferecem resistência à passagem da corrente, embora em escala bem menor.

O símbolo utilizado para a sua representação é a letra grega ômega (Ω).

O aparelho destinado a medi-la chama-se ohmímetro.

Resistência elétrica:

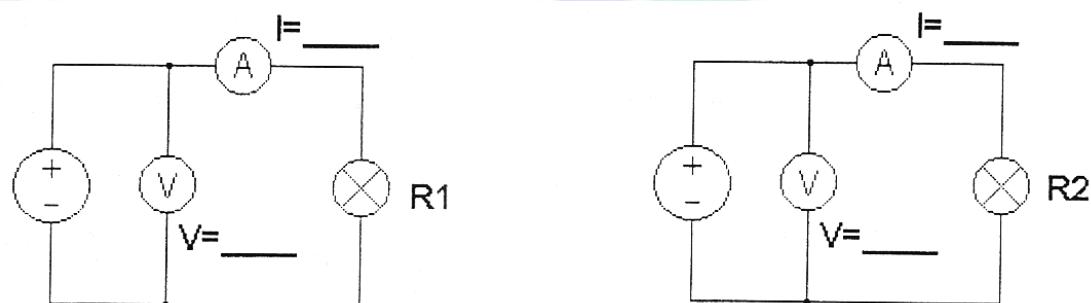Duas cargas são alimentadas pela mesma tensão, mas são atravessadas por intensidade de correntes diferentes. Por quê ?



O valor da corrente elétrica não depende só da tensão aplicada ao circuito, vai depender também da carga, onde uma se opõe mais que a outra ao deslocamento dos elétrons.

Portanto: Resistência elétrica é a posição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Símbolo da resistência:



Calcular a resistência elétrica de um fio de alumínio das mesmas características do exemplo anterior, cuja resistividade específica é 0,0280 Ohms.mm².

$$R = 0,0280 \cdot 200 \rightarrow R = 1,120 \text{ Ohms}$$

Calcular a resistência elétrica de um fio de prata das mesmas características

dos exemplos anteriores, cuja resistividade específica é 0,0160 Ohms.mm².

$$R = 0,0160 \cdot 200 \rightarrow R = 0,640 \text{ Ohms}$$

Observando os resultados acima, vemos que o material que apresenta menor resistividade específica é a prata. Portanto, um condutor de prata apresenta maior condutividade à passagem da corrente elétrica, seguido de um condutor de cobre e depois de um condutor de alumínio.


Unidade de medida de resistência elétrica

O OHM é utilizado como unidade de medida de resistência elétrica, sendo representado

pela letra grega ômega (Ω)

Exemplo: 320 ohms = 320 Ω


Múltiplos e submúltiplos

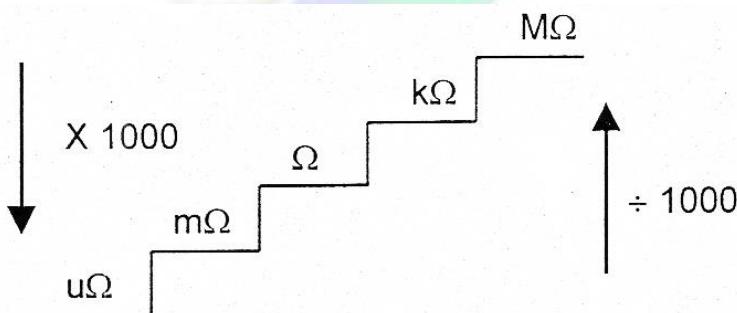

- mega-ohm = $M\Omega$
- Kilo- ohm = $k\Omega$
- Mili- ohm = $m\Omega$
- Micro- ohm = $u\Omega$

O aparelho utilizado para medir resistência elétrica chama-se OHMÍMETRO.

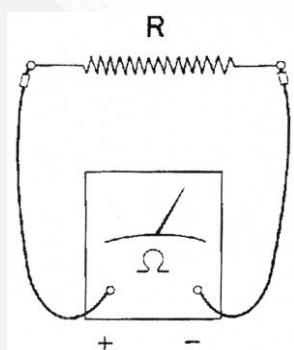Quando se deseja medir resistência elétrica de um material, deve-se ligar os terminais do ohmímetro aos terminais do material.



Treinatec BH
www.treinatecbh.com



Passo a passo para utilização do Ohmímetro

- 1- Desconecte completamente e/ou desligue toda a alimentação elétrica do circuito que você está testando.** Você precisa ter um condutor ou circuito completamente sem carga para garantir a precisão da medida, além de sua própria segurança. Seu ohmímetro fornecerá a voltagem e corrente ao circuito de forma que nenhuma outra alimentação é necessária. Como dizem as instruções de um fabricante, testar um circuito alimentado pode “causar danos ao medidor, ao circuito e a você”.
- 2- Escolha um ohmímetro adequado para o seu projeto.** Ohmímetros analógicos são bem básicos e baratos, normalmente cobrindo faixas de 0-10 a 0-10.000 ohms. Aparelhos digitais podem ter faixas semelhantes ou seleção automática da faixa, detectando a resistência do dispositivo ou circuito e automaticamente selecionando a faixa correta.
- 3- Verifique se o ohmímetro está com pilhas.** Se você acabou de comprar um ohmímetro, a bateria pode ter vindo pré-instalada ou embalada separadamente para você instalar.
- 4- Engate os terminais nas saídas do medidor.** Para multímetros você verá um plugue negativo e um plugue positivo. Eles podem também ser coloridos vermelho (+) e preto (-).
- 5- Zere o medidor se ele for equipado com esta função.** Veja que a escala é disposta na direção oposta da maioria das escalas convencionais, ou seja, o valor da resistência aumenta da direita para a esquerda. A resistência medida deve ser zero quando os terminais estão conectados diretamente entre si, isso pode ser ajustado segurando os dois terminais em contato e girando o botão de ajuste até que o ponteiro indique zero ohms.




6- Escolha o circuito ou componente elétrico que você quer medir. Para praticar, você pode usar praticamente qualquer coisa que conduza eletricidade, de um pedaço de papel alumínio a um risco de lápis em uma folha de papel. Para avaliar a precisão das suas medidas, compre alguns resistores ou outros componentes com resistência conhecida em uma loja de componentes eletrônicos.



7- Encoste um terminal a uma extremidade de circuito, o outro à outra extremidade e veja a leitura do medidor. Se você comprou um resistor de 1000 ohm, você pode colocar um terminal em cada contato do resistor, selecionar a faixa de 1000 ou 10.000 ohm e então ler o medidor para ver se ele realmente indica 1.000 ohms.



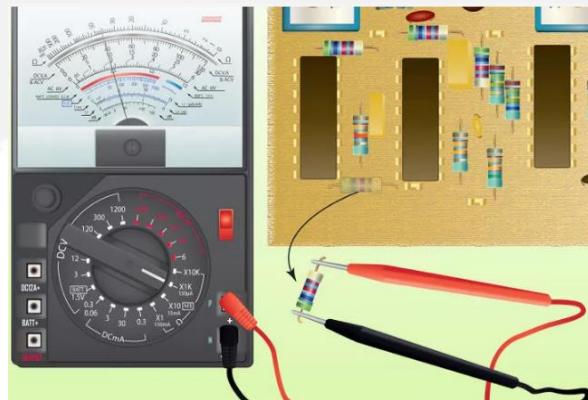
8- Isole componentes soldados em um circuito elétrico para testá-los individualmente. Se você estiver medindo resistores em uma placa de circuito impresso, você terá que desconectar o resistor para ter certeza que não está obtendo uma leitura falsa através de outro caminho do circuito.



9- Meça a resistência de um trecho de fio ou ramal do circuito para ver se existe uma interrupção no circuito. Se você ler uma “resistência infinita”, não existe caminho para a condução da corrente elétrica e isto sugere, em termos simples, que existe um componente queimado no circuito ou um condutor partido. Entretanto, como muitos circuitos contém dispositivos do tipo “gate” (transistores ou semicondutores), diodos e capacitores, você pode não detectar continuidade do circuito mesmo quando ele está intacto, o que torna difícil testar circuitos completos apenas com um ohmímetro.



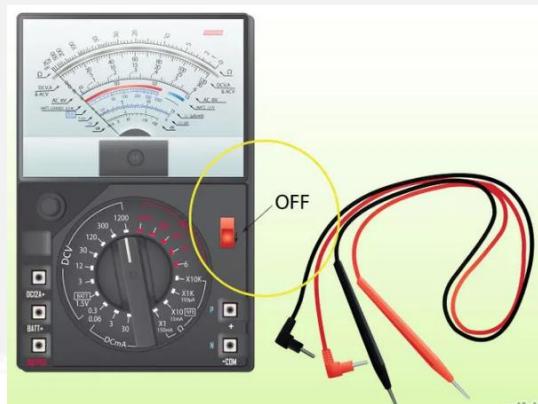10- Desligue o ohmímetro quando não estiver em uso. As pontas dos terminais podem entrar em contato quando o medidor está guardado, consumindo a bateria.



Cuidados na utilização do ohmímetro

- 01- A graduação máxima da escala deverá ser sempre maior que a resistência máxima que se deseja medir.
- 02- Ajustar o ohmímetro a zero toda vez que se for medir uma resistência.
- 03- A resistência deve ser medida sempre com ausência de corrente e desconectada do circuito.
- 04- Evitar choque mecânico do aparelho.
- 05- Usar o aparelho sempre na posição correta, para minimizar erros de medição.



LEI DE OHM

Definição

Nos circuitos elétricos, os valores da tensão, corrente e resistência estão proporcionalmente relacionados entre si por uma lei fundamental da eletricidade, denominada "Lei de OHM".


A lei OHM determina a seguinte relação: "A corrente elétrica num circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência do circuito".

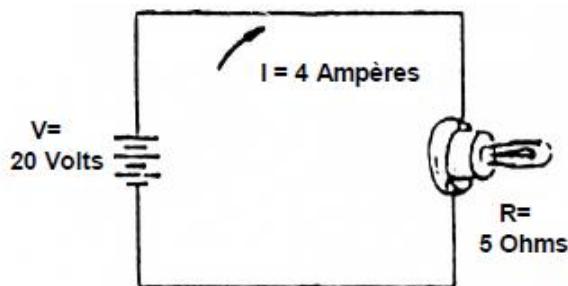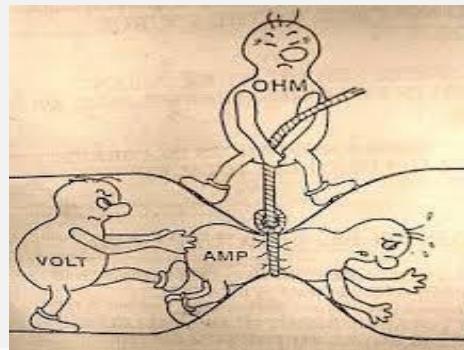Temos abaixo, um circuito onde os valores das três grandezas elétricas acham-se determinados.




Podemos observar entretanto, que um aumento de valor da tensão elétrica aplicada, implicará num aumento da corrente, o que pode ser comprovado com o aumento do brilho da lâmpada.

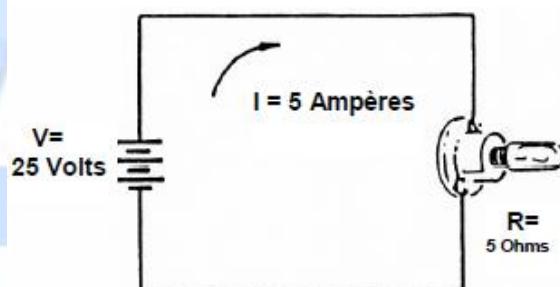Concluímos que a intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional ao valor da tensão aplicada, desde que o valor da resistência do circuito seja constante.




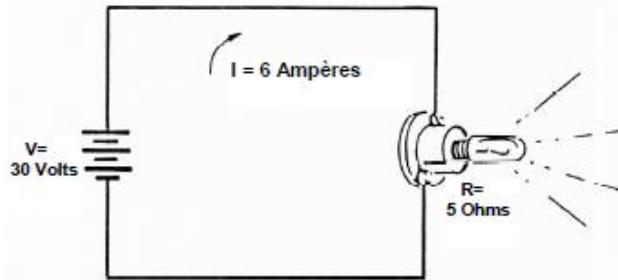Na segunda montagem, temos um circuito elétrico onde se acham determinados os valores da tensão, corrente e resistência.



Podemos observar que um aumento da resistência elétrica do circuito implica na diminuição da corrente, o que pode ser comprovado pela diminuição do brilho da lâmpada.

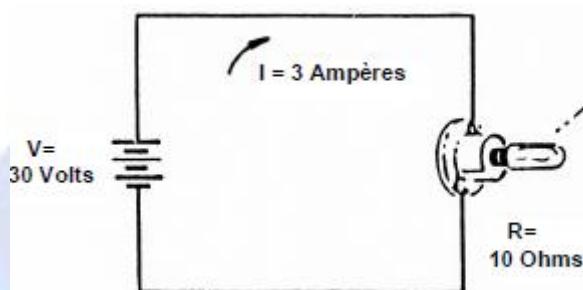Concluímos que a intensidade da corrente é inversamente proporcional à resistência, desde que o valor da tensão aplicada seja mantido constante no circuito.



Fórmula da Lei de OHM

A Lei de Ohm é expressa pela seguinte fórmula:

$$V = R \times I$$

Obtemos da mesma Lei outras duas expressões:

$$R = \frac{V}{I} \quad I = \frac{V}{R}$$



Exemplo:

Calcular o valor da corrente elétrica num círcuito, onde a tensão mede 10 volts e a resistência é de 20 ohms.

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{10}{20} = 0,5 \text{ ampères}$$

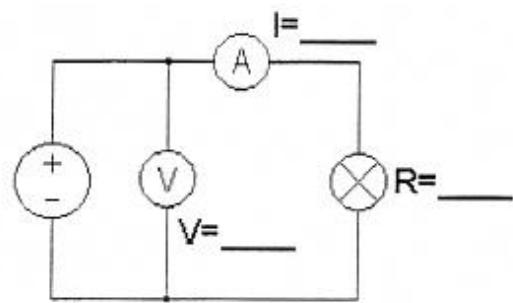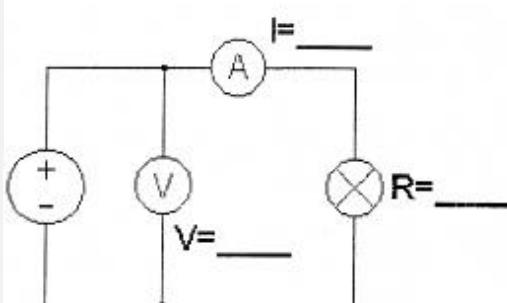Se variarmos a tensão e mantivermos a resistência fixa...





... verificamos que a corrente varia no mesmo sentido da variação da tensão.

“QUANTO MAIOR A TENSÃO, MAIOR SERÁ A CORRENTE”.

“QUANTO MENOR A TENSÃO, MENOR SERÁ A CORRENTE”.

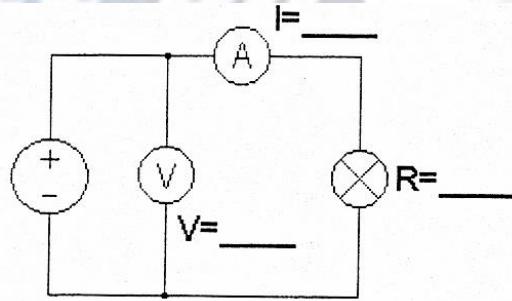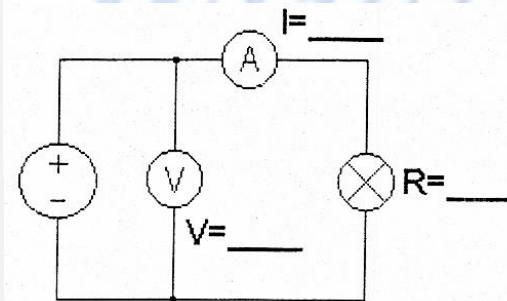Se mantivermos a tensão fixa e variarmos a resistência...



... verificamos que a corrente varia em sentido oposto à variação da resistência.

“QUANTO MAIOR A RESISTÊNCIA, MENOR SERÁ A CORRENTE”.

“QUANTO MENOR A RESISTÊNCIA, MAIOR SERÁ A CORRENTE”

Portanto:

A intensidade de corrente varia diretamente proporcional a Tensão "V" ou inversamente proporcional a Resistência "R".

Assim, escrevemos:


$$I_A = \frac{V}{R_\Omega}$$

A esta relação chamamos de LEI DE OHM, também escrita:

$$V = RxI$$

OU

$$R = \frac{V}{I}$$

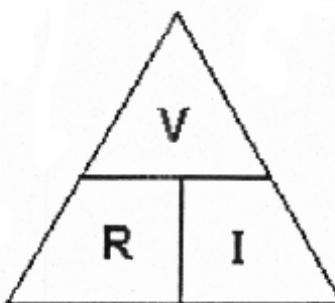


Representação simbólica de um circuito elétrico

Um circuito elétrico normalmente é representado, através de símbolos.

Associação de resistências

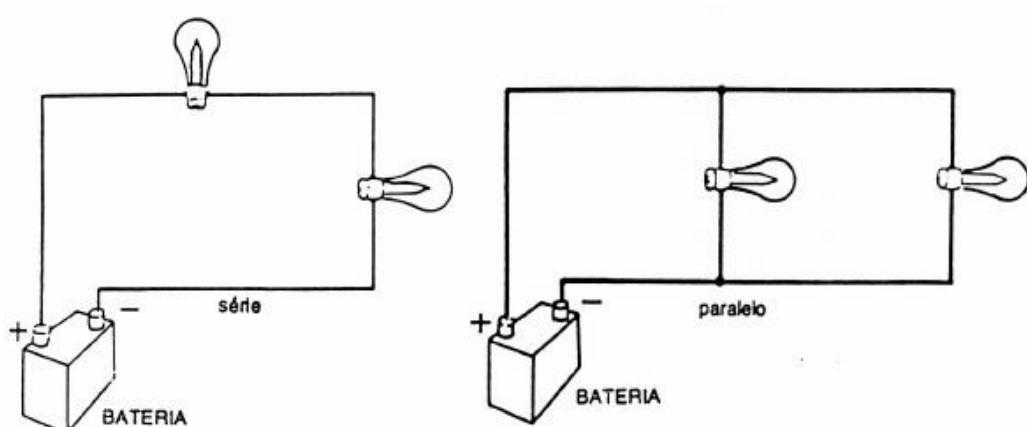Uma lâmpada incandescente é, basicamente uma resistência. Assim, as ligações entre lâmpadas são feitas da mesma forma que as ligações entre resistências. As figuras abaixo, ilustram dois modos diferentes de associações de resistências: em série e em paralelo.




Associação em série de resistência

Numa associação em série de resistências, a corrente elétrica que percorre uma delas é a mesma que percorre as demais.

Conforme a figura a seguir, a corrente elétrica sai da bateria, passa pelas resistências e retorna à fonte.

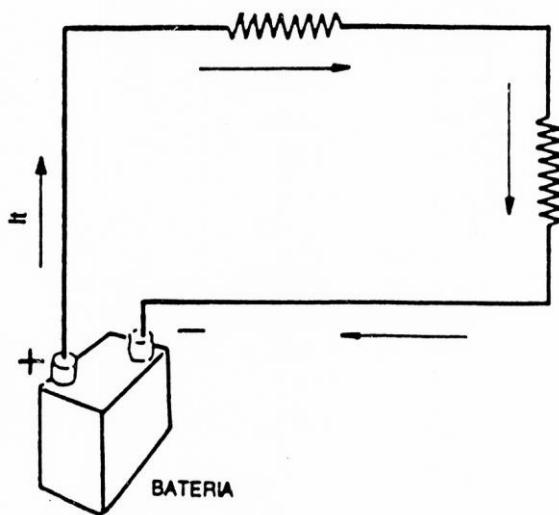Na associação em série, se houver queima de uma das resistências, o circuito todo ficará interrompido (aberto) e não haverá circulação de corrente elétrica através das demais resistências.




Comportamento da Tensão e Corrente

Na associação em série, a corrente elétrica que percorre as resistências é sempre da mesma intensidade, ou seja:

$$I = \text{CONSTANTE}$$

Em contrapartida, haverá sempre uma queda de tensão em cada uma das resistências associadas.

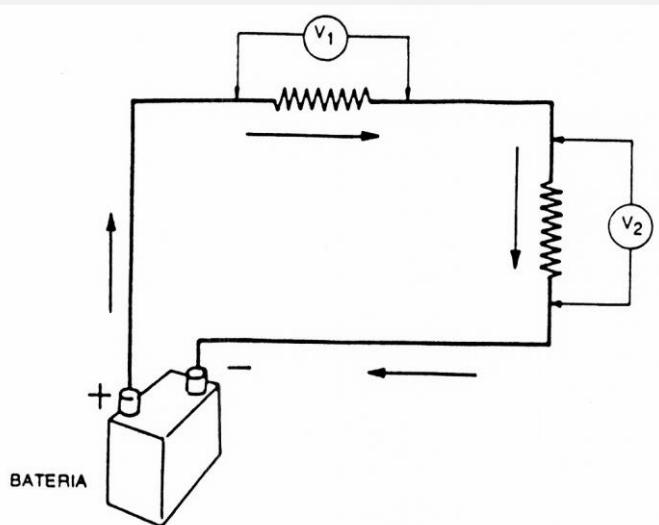A somatória das várias quedas de tensão resultará no valor da tensão fornecida pela fonte.



Resistência Equivalente

Resistência equivalente de um circuito é a resultante que equivale a todas as resistências associadas.

Qualquer associação de resistências pode, para efeito de cálculo, ser substituída por uma resistência equivalente.

Associação de resistências

Classificação dos circuitos

- a. Circuito série
- b. Circuito paralelo
- c. Circuito misto

Cálculo da Resistência Equivalente

Associação em série

Na associação em série, o cálculo é bastante simples: apenas, somam-se os valores da resistência.



$$R_1 = 4 \text{ ohms} \quad R_2 = 2 \text{ ohms} \quad R_3 = 10 \text{ ohms}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{eq} = 4 + 2 + 10$$

$$R_{eq} = 16 \text{ ohms}$$

Apesar de 3 resistores associados a fonte enxerga como carga um único resistor de 16 ohms, ou seja: o equivalente da associação.




$$R_{eq} = 16 \text{ ohms}$$

Círculo em série


Desde que você ligue resistências com extremidade, elas ficarão ligadas em série. Exemplo: Vagões de trem



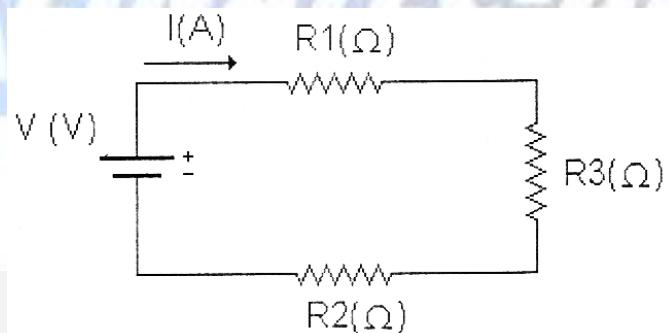
Para que haja corrente nas resistências é necessário ligar os terminais restantes a uma fonte de tensão.



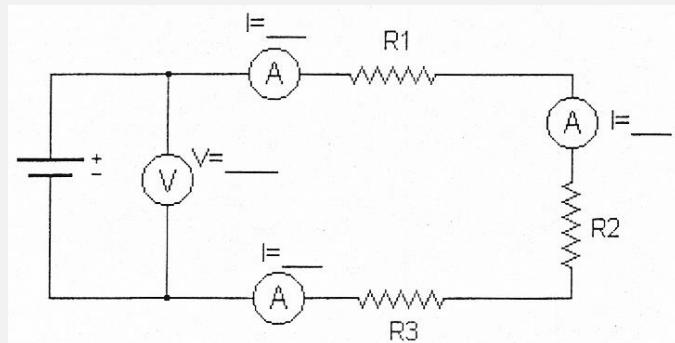Medindo as correntes nas resistências verificamos que a corrente é a mesma em todas as resistências:




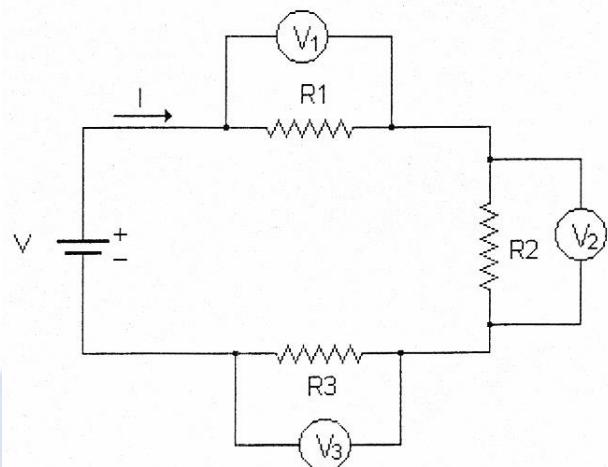Medindo as tensões nas resistências, vamos verificar que a tensão da fonte é repartida entre as resistências, ou seja, a soma das quedas de tensão nas resistências é igual à tensão da fonte.



Resistência equivalente

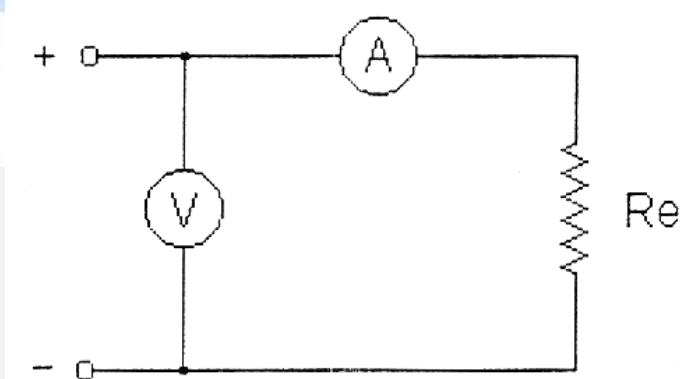É uma única resistência que pode ser colocada no lugar das outras resistências do circuito. Ou seja, submetida à mesma tensão permitirá a passagem do mesmo valor de corrente.



Conclusão


Círculo série é aquele em que a corrente possui um único caminho a seguir no círculo e a tensão da fonte se distribui pelas resistências que compõem o círculo. Neste tipo de círculo existe a interdependência entre as resistências. Se uma delas queimar, a corrente não circulará mais.

Associação em Paralelo de Resistências

Neste tipo de associação, circula, através de cada resistência, uma determinada corrente elétrica que é sempre inversamente proporcional ao valor da resistência. No exemplo abaixo, a corrente elétrica sai da bateria, subdivide-se nas resistências

que compõem a associação e, finalmente retoma à fonte.

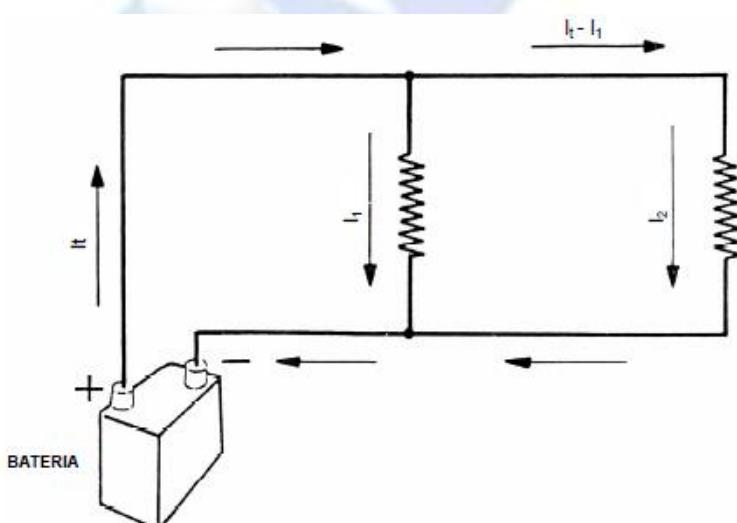
Na associação em paralelo, mesmo que ocorra a queima de uma das resistências, as demais não sofrerão interrupção na sua alimentação.



Comportamento da Tensão e Corrente

Na associação em paralelo, a tensão aplicada é sempre a mesma nos diversos terminais das resistências.

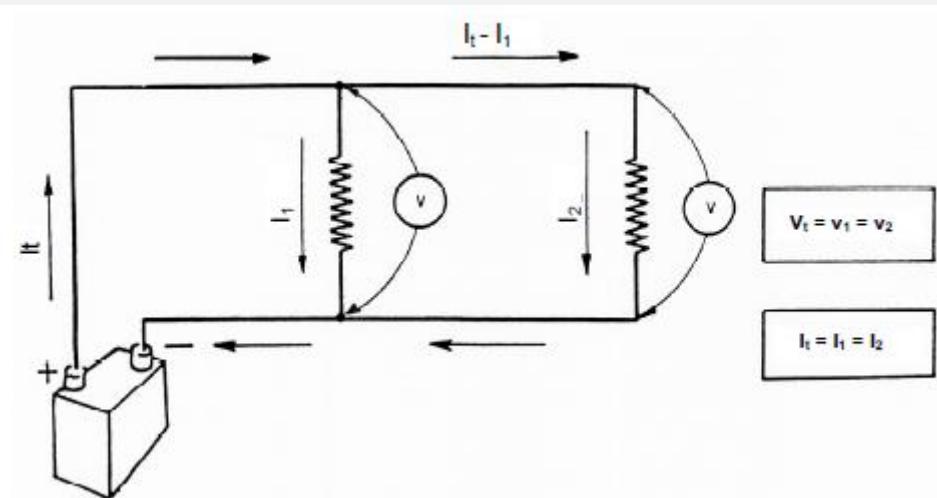
Por outro lado, a corrente se subdividirá em número idêntico à quantidade de resistências associadas e será de intensidade proporcional ao valor de cada uma delas.




Cálculo da Resistência Equivalente

Associação em Paralelo

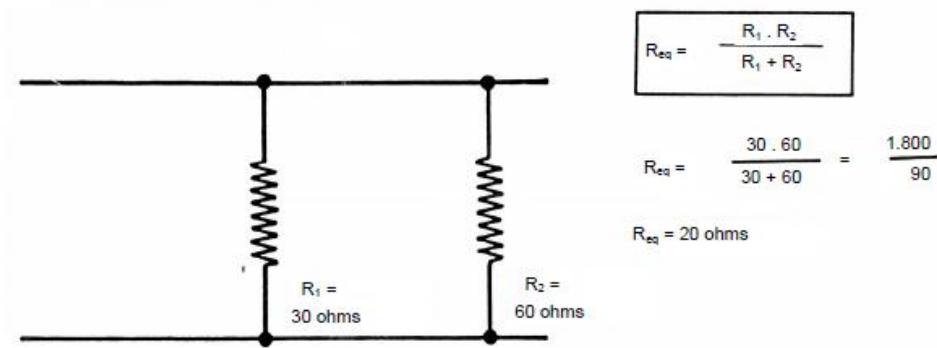Como primeira regra, temos que a resistência equivalente é igual ao resultado do produto pela soma dos respectivos resistores.



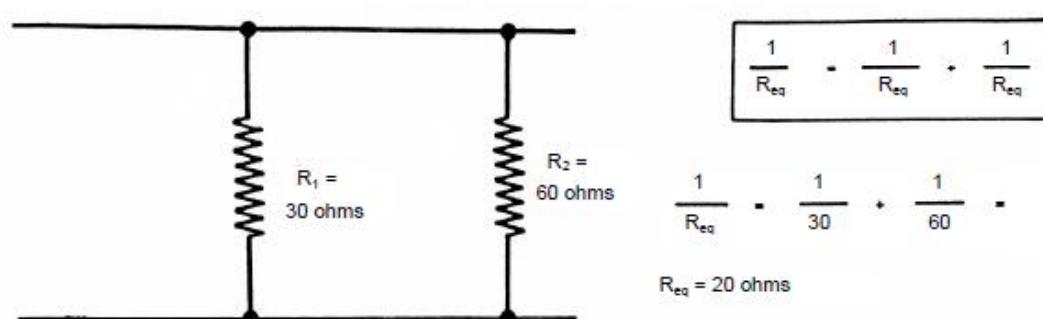Como segunda regra, temos que a resistência equivalente é igual a soma inversa dos respectivos resistores.



Resolução: $1/Req = 1/30 + 1/60 \dots$ tirar o mmc $\rightarrow 1/Req = 3/60 \rightarrow Req = 60/3 \rightarrow Req = 20 \text{ ohms}$

A primeira regra é a mais simplificada. Entretanto, a segunda permite que calculemos de uma única vez o equivalente de uma associação com mais de dois resistores em paralelo.


Vale ressaltar que em ambos os casos, a fonte enxerga um único resistor à sua frente de 20 ohms, ou seja: o equivalente da associação.




Círculo Paralelo

Quando se liga resistências lado a lado, unindo suas extremidades, elas são ligadas em paralelo.

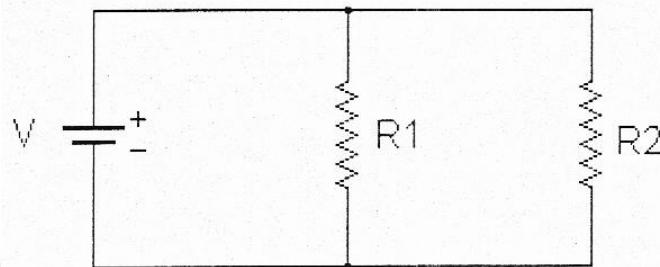
Para esse circuito há mais de um caminho para a corrente elétrica.



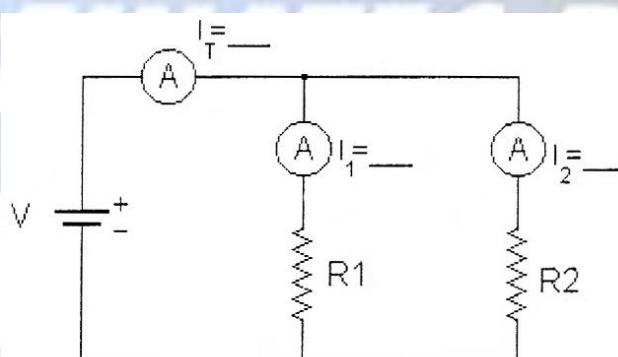Medindo as correntes nas resistências, verificamos que a corrente é dividida entre as resistências, sendo que a soma das correntes em cada ramo é igual à corrente total do circuito.



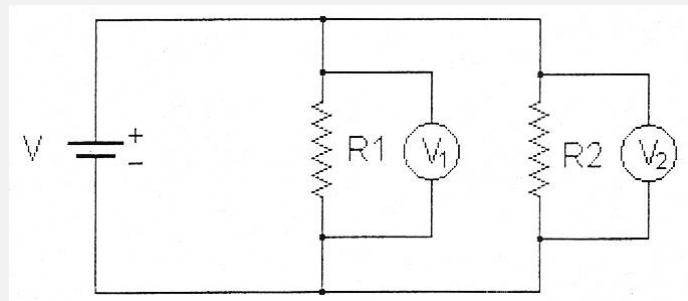Medindo as tensões nas resistências, verificamos que a tensão é a mesma em todas as resistências.



Conclusão

No circuito paralelo, a corrente se divide nos ramais, sendo a soma das mesmas é igual a corrente total do circuito. A tensão é sempre a mesma em todo o circuito. As resistências são independentes, ou seja, se uma delas queimar, continua passando corrente pelas outras.


Para calcularmos a resistência equivalente do circuito paralelo usamos a fórmula.

Nota: A Resistência equivalente (R_e) de um circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito.

Círcuito misto


É aquele em que existem resistências, tanto em série como em paralelo.

Exemplo:

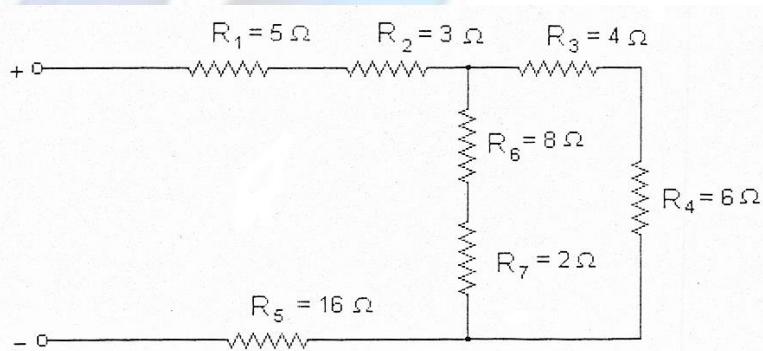


Resolução do circuito anterior:

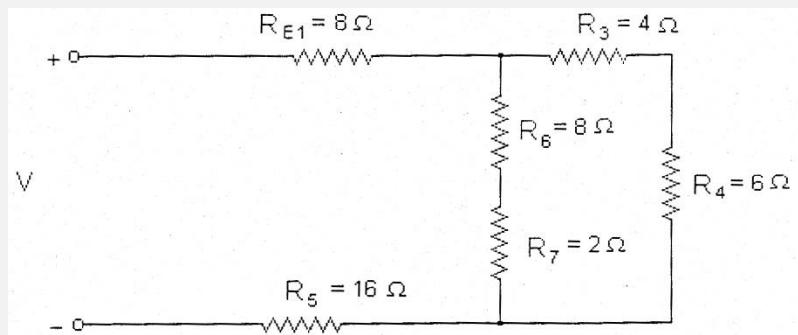
1. R1 e R2 estão em série, então: $R_{e1} = R1 + R2$



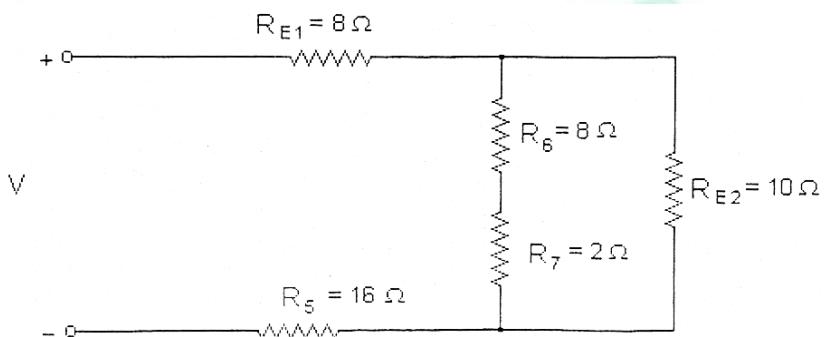
2. R3 e R4 estão em série, então encontramos Re2 onde: $Re2 = R3 + R4$



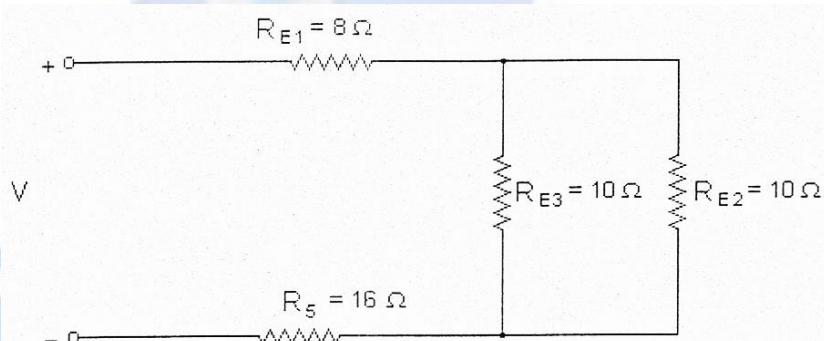3. R6 e R7 estão em série, então encontramos Re3 onde:




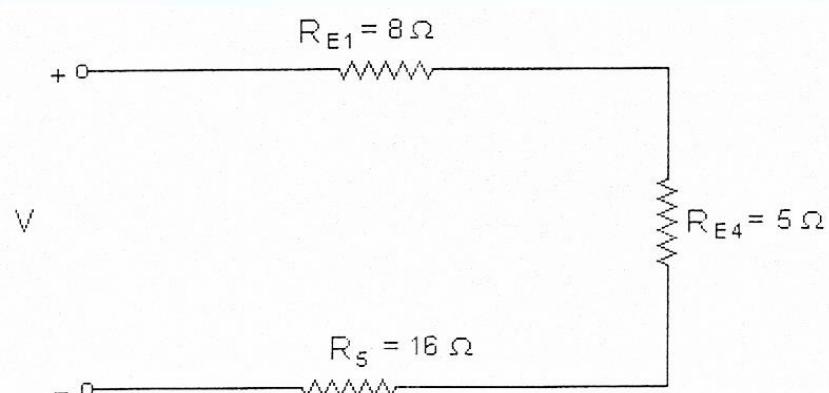4. Re2 e Re3 estão em paralelo, então encontramos Re4:



5) R_{e1} , R_{e4} e R_5 estão em série, então: $R_e = R_{e1} + R_{e4} + R_5$

$R_e = 29 \Omega$

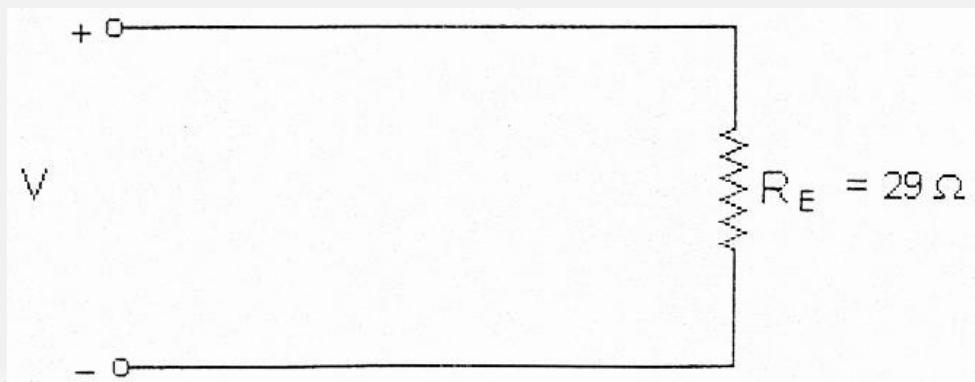


POTÊNCIA ELÉTRICA

Introdução

Quando ligamos um aparelho em uma máquina elétrica a uma fonte de eletricidade, produz-se certa quantidade de "trabalho", às custas da energia elétrica que se transforma.

Por exemplo:

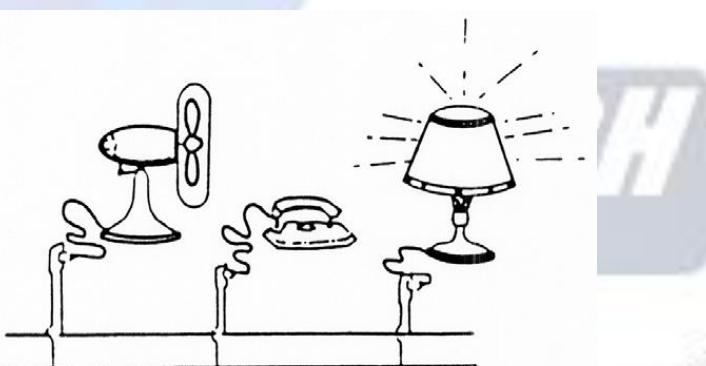O motor de um ventilador transforma a energia elétrica em energia mecânica, provocando um giro na hélice e consequente circulação forçada do ar.



O aquecimento do ferro de passar roupa se processa porque na resistência do mesmo, se verifica uma transformação de energia elétrica em energia térmica (calor).

Potencia Elétrica

Ainda como exemplo, temos a lâmpada que, através de um filamento interno, transforma a energia elétrica em energia luminosa.

Potência elétrica ou mecânica é a rapidez com que se faz trabalho.

Podemos considerar, para facilitar o entendimento, como capacidade de produzir trabalho que uma carga possui.

A potência de uma carga depende de outras grandezas, que são: R (resistência) e V (tensão aplicada). Uma vez aplicada uma tensão à resistência, teremos a corrente I.

Assim, podemos dizer que a potência também depende da corrente.

Temos:

$$P = R \times I^2$$


e

$$P = V \times I$$

Nos prenderemos mais à segunda equação $P=V \times I$ onde:

V → volts


I → ampères

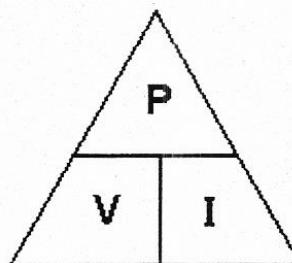

Unidade de medida da potência elétrica

A unidade de medida da potência elétrica é o WATT (W).

Múltiplos e submúltiplos

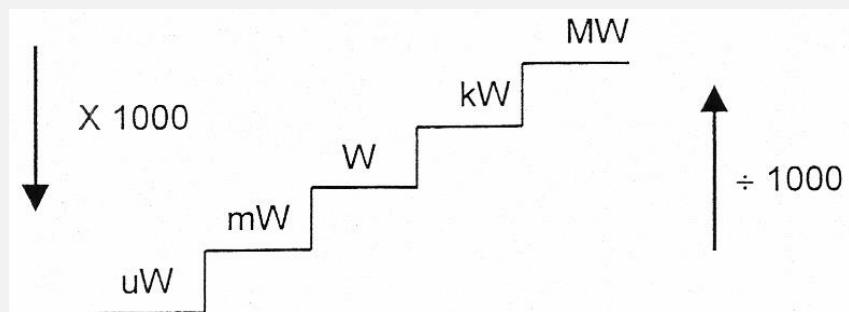

Normalmente usamos os múltiplos do watt:


$$1 \text{ kW} = 1.000 \text{ W} \text{ e } 1 \text{ MW} = 1.000.000 \text{ W}$$

O aparelho de medida da potência elétrica é o wattímetro:


Como vemos, o produto da tensão pela corrente $V \times I$ é igual à potência indicada pelo wattímetro.

Constituição do wattímetro

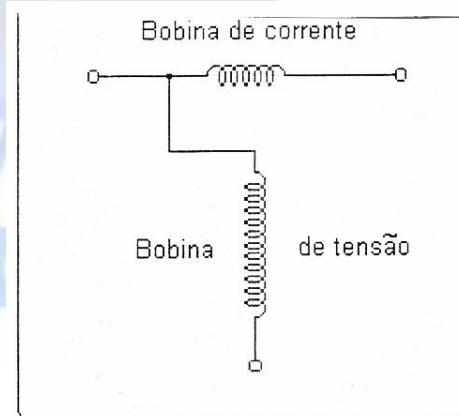O wattímetro é constituído basicamente por uma bobina de tensão, ligada em paralelo como no voltímetro, e uma bobina de corrente, ligada em série como no amperímetro.



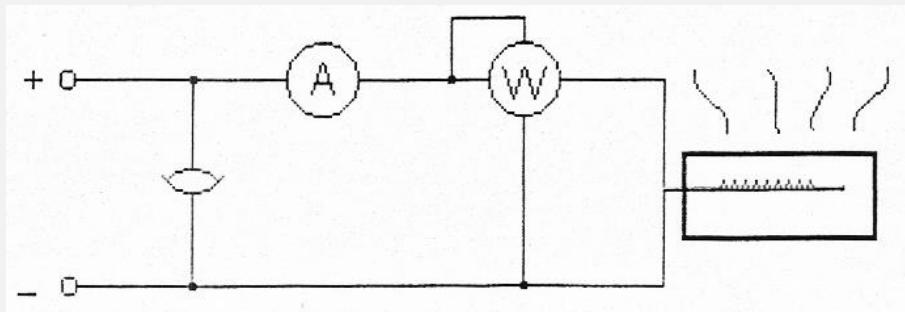O wattímetro, então, pode ser considerado como sendo um voltímetro e um amperímetro agindo simultaneamente.



EFEITO JOULE

Lei de Joule

A Lei de Joule estuda a transformação de energia elétrica em calor:

Sempre que uma corrente elétrica passa por um condutor, haverá produção de calor, pois os condutores se aquecem sempre.

Se a corrente é bastante intensa, e o condutor oferece resistência à sua passagem, os efeitos são consideráveis. O inventor da unidade Joule foi o físico inglês Giacomo Prescott Joule que nasceu em 1818 e morreu em 1889.

A potência elétrica absorvida por um motor transforma-se em grande parte em potência mecânica e em pequena parte em calor, por esta razão todas as máquinas elétricas se aquecem quando funcionam.

Energia Elétrica


É a energia "Consumida". Podemos ainda dizer que ela representa o trabalho realizado por um aparelho elétrico.

Na verdade, a energia está presente na natureza de várias formas e o que fazemos é transformá-la para a produção de trabalho.

"Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma."


Veja alguns exemplos de formas de energia que encontramos na natureza:

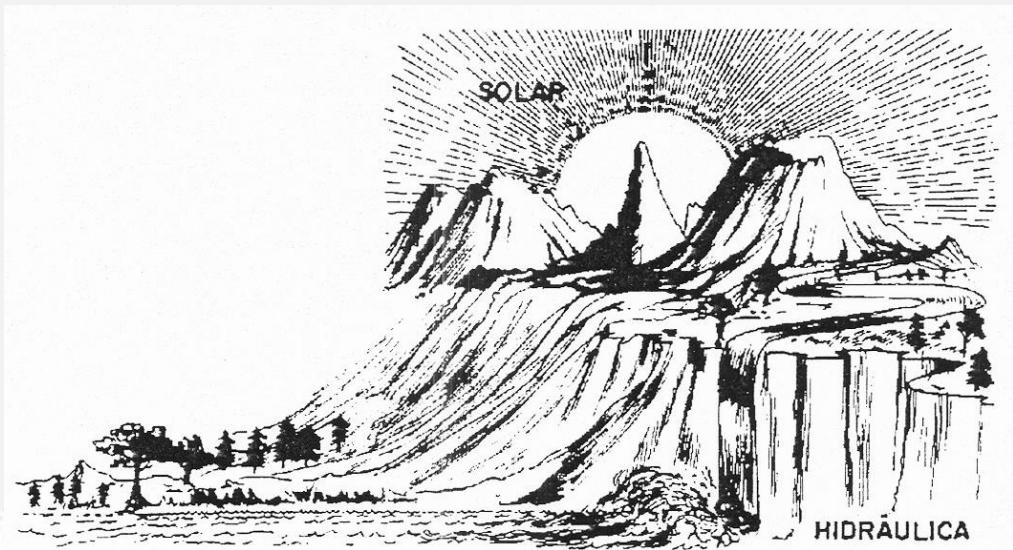- Solar;
- Luminosa;
- Hidráulica;
- Mecânica;
- Eólica;
- Etc.




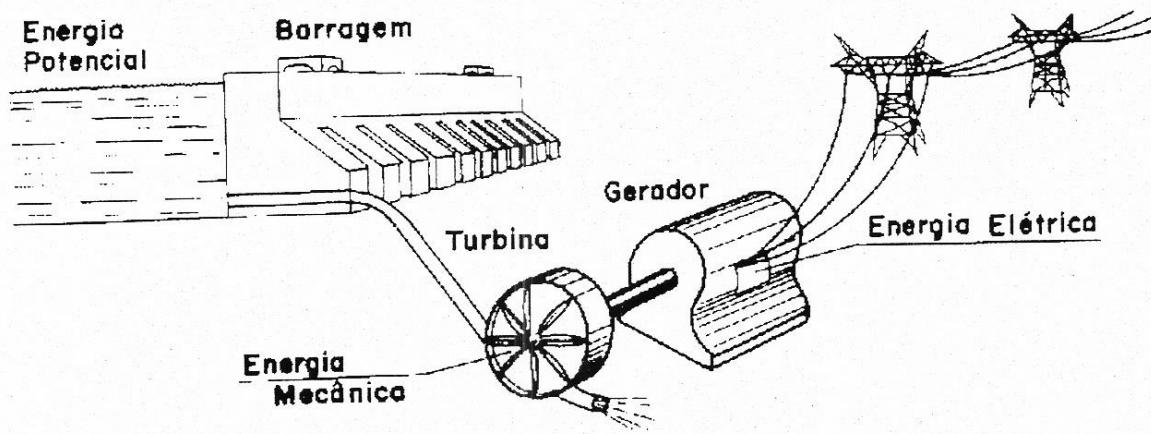Exemplo de Transformação de Energia

Uma quantidade de água armazenada numa represa possui energia hidráulica em potencial, que pode ser transformada em energia mecânica, fazendo girar uma turbina, a turbina fazendo girar o gerador, estará transformando energia mecânica em energia elétrica.



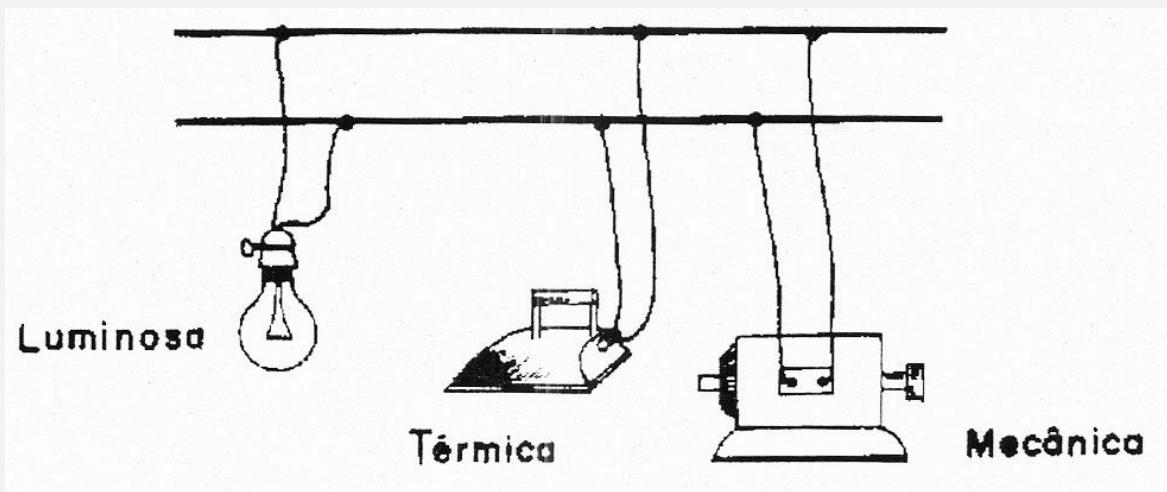A energia elétrica, por sua vez, é levada ao consumidor, onde novamente é transformada nas mais variadas formas de energia: térmica, mecânica, luminosa etc.



A energia elétrica é medida em watt-hora (Wh), ou em quilowatt-hora (kWh), ou em megawatt-hora (MWh).


O aparelho que mede energia elétrica é o medidor de energia elétrica.

$$1\text{kWh} = 1.000\text{Wh}$$

$$1\text{MWh} = 1.000.000\text{Wh}$$

Constituição do medidor.

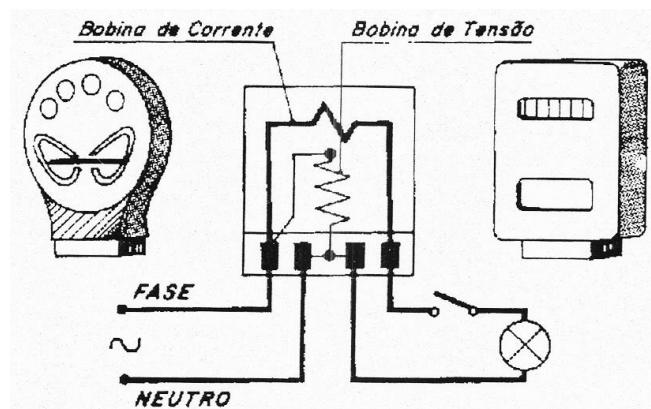- Bobina de tensão
- Bobina de corrente
- Disco
- Imã
- Registrador
- Terminais de ligação






A energia elétrica depende da potência elétrica da carga (P) e do tempo (t) em que a mesma ficou ligada.

$$E(\text{Wh}) = P_{(W)} \times t_{(h)}$$

$$E(\text{kWh}) = P_{(kW)} \times t_{(h)}$$

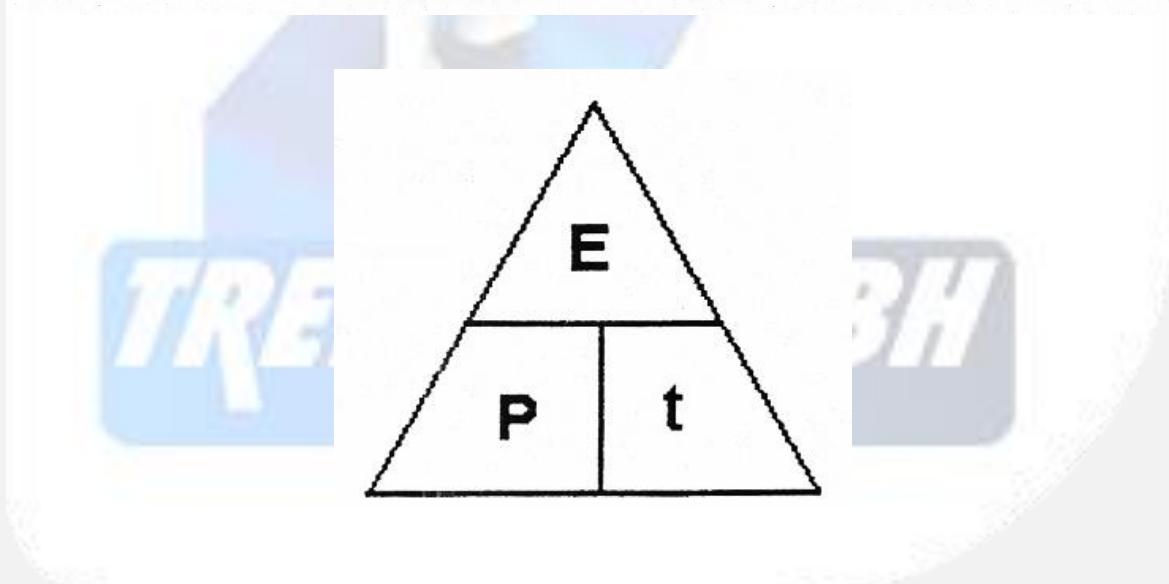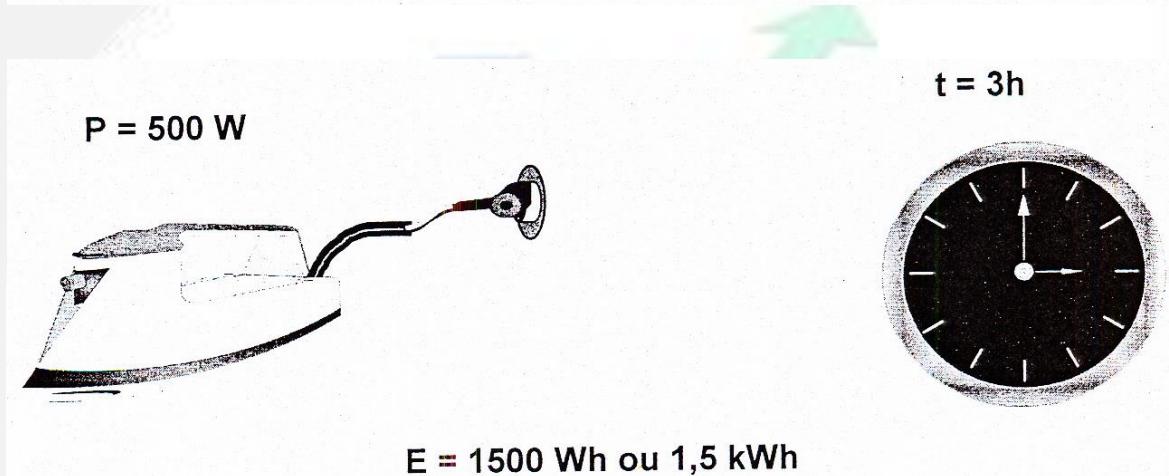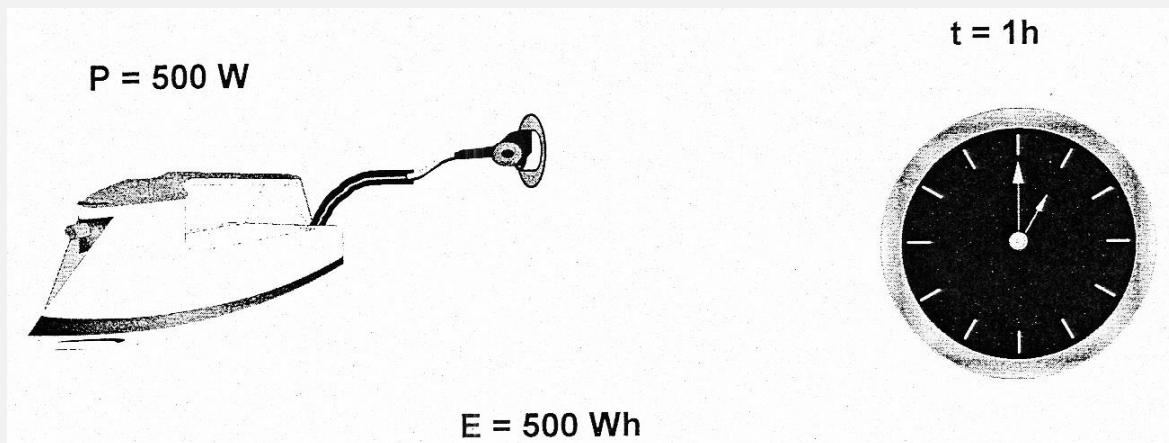Um medidor pode então ser comparado a um wattímetro e um relógio agindo simultaneamente.



Referências Bibliográficas

Centro de Treinamento – **Apostila 036 – Eletrotécnica** – Ilha Solteira – CESP1978

Creder,Hélio – **Instalações Elétricas** – 11^a Ed – Livros Técnicos e Científicos Editora

Reis, Jorge Santos & Freitas, **Segurança em Eletricidade** – 2^a Ed - São Paulo - Fundacentro, 1985 - 103p.

Van Valkenburg, Nooges & Neville – **Eletricidade Básica** – V 1 , 2, 3 – Rio de Janeiro –

Apostilas / Manuais / Normas e Procedimentos cedidos pelas Empresas:

AES Eletropaulo;

AES Tietê;

Bandeirante Energia;

CPFL Energia;

CTEEP (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista);

ELEKTRO Eletricidade e Serviços S.A.

Andrade, Clifson – **Laboratório de Física** – São Cristovão - 2010