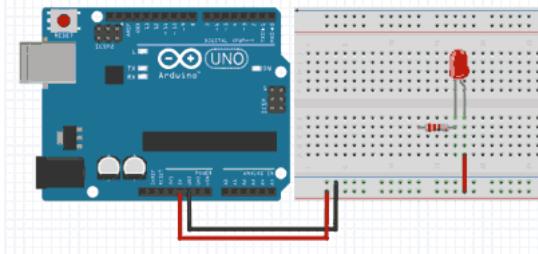


09

O que está errado?

Um aluno montou o circuito que aparece na imagem abaixo:



No entanto, o LED não funciona. Você consegue ajudar a encontrar o problema?