



PROJETO ELÉTRICO

DOMINANDO O PROJETO





Quadro de Distribuição Ligações

**PROJETO
ELÉTRICO**

DOMINANDO O PROJETO





Ligações


**PROJETO
ELÉTRICO**


DOMINANDO O PROJETO

PLUS

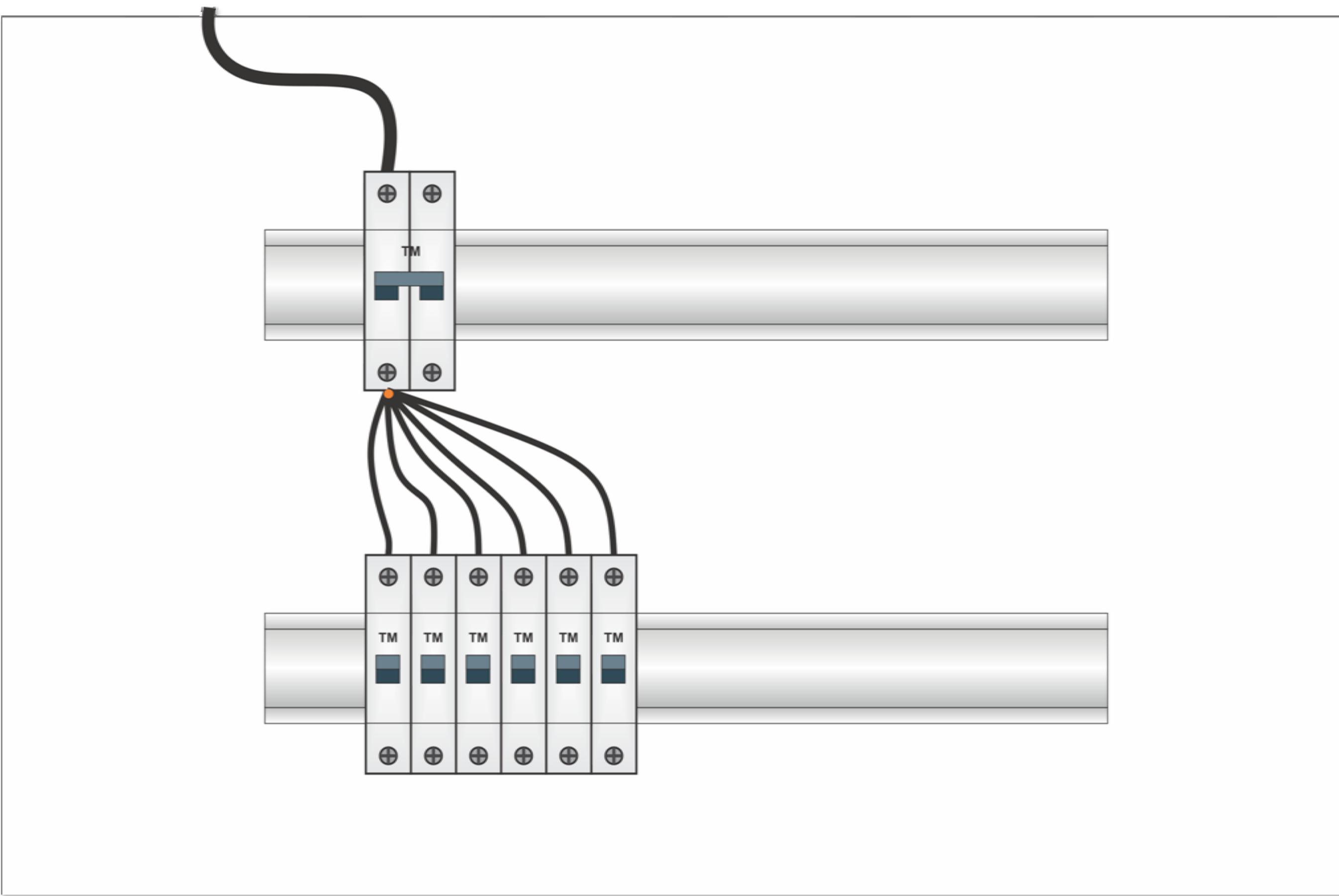


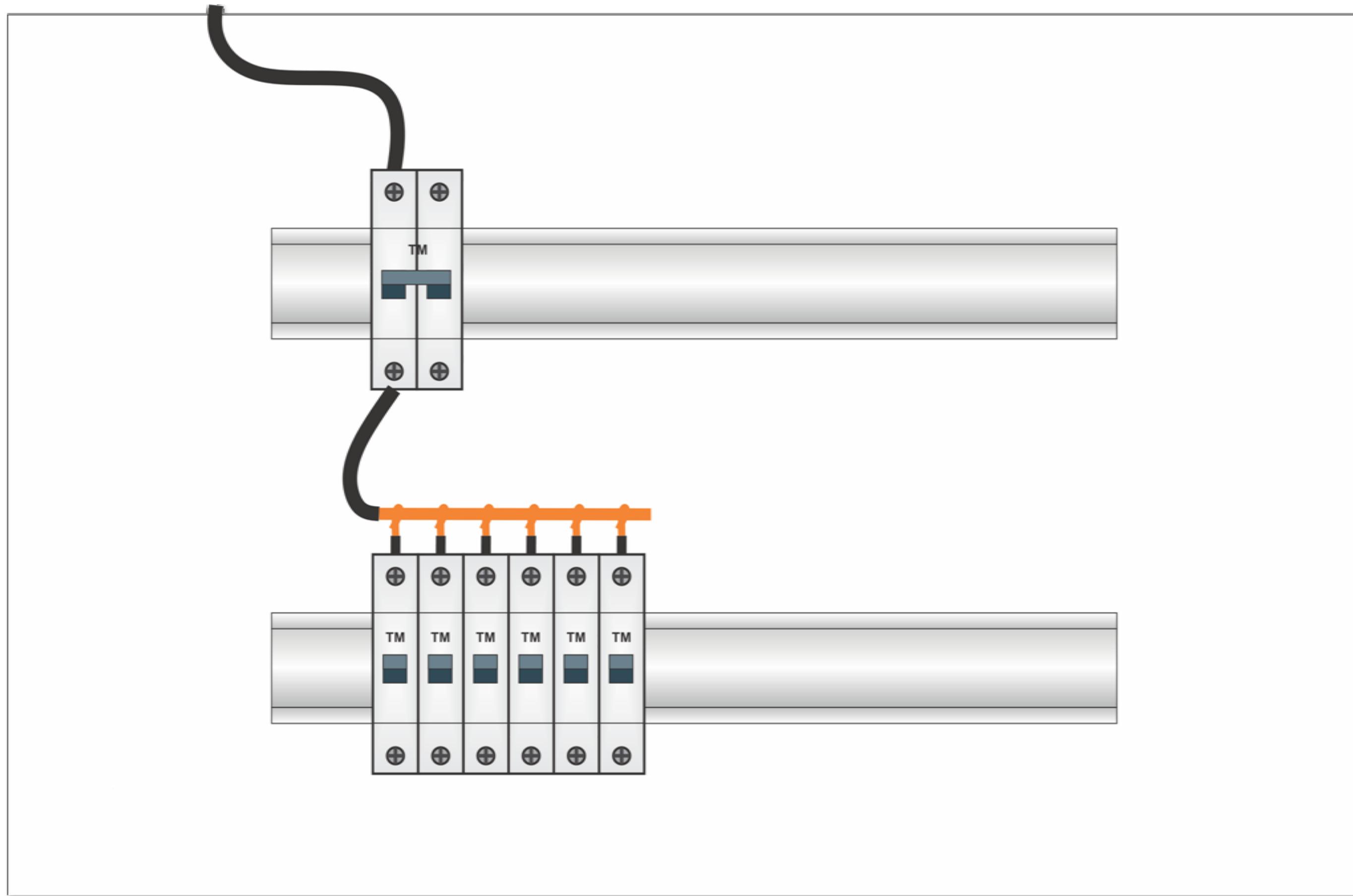

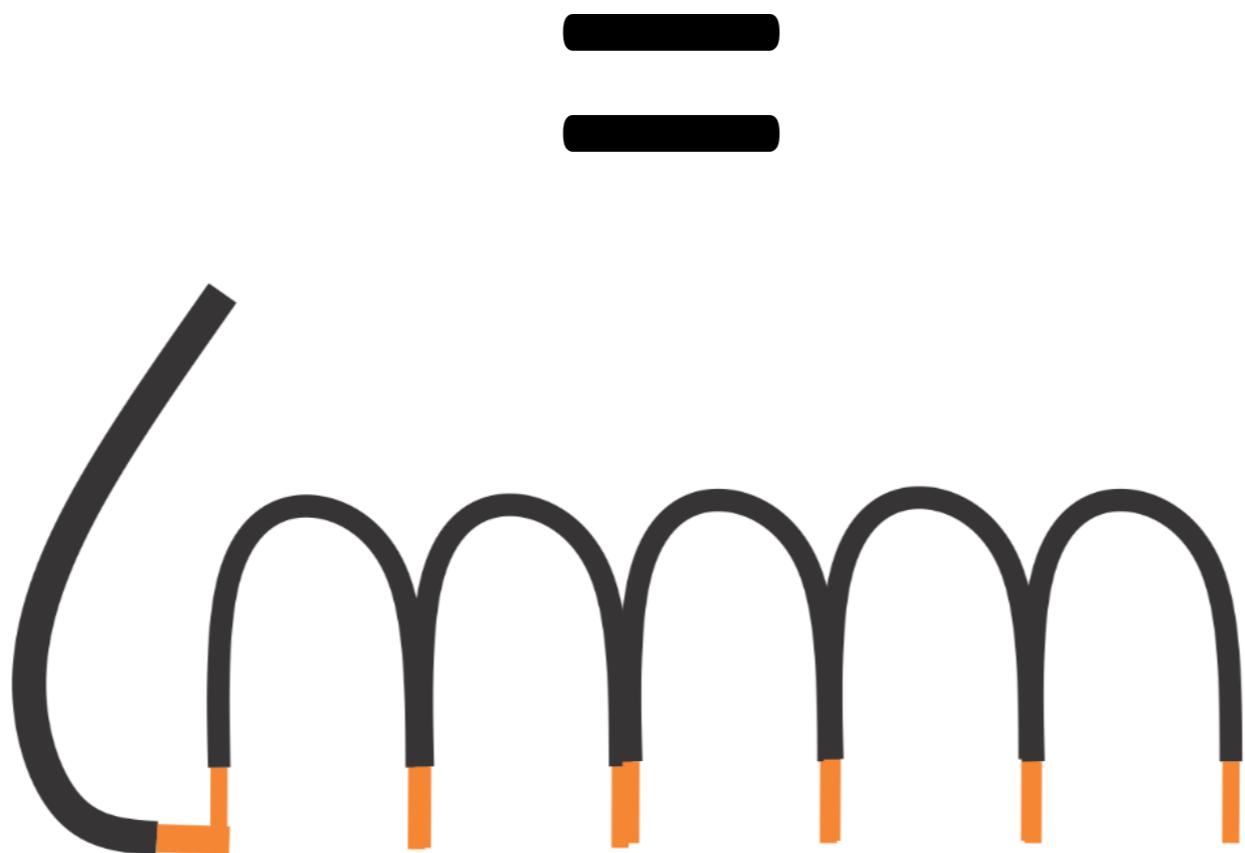


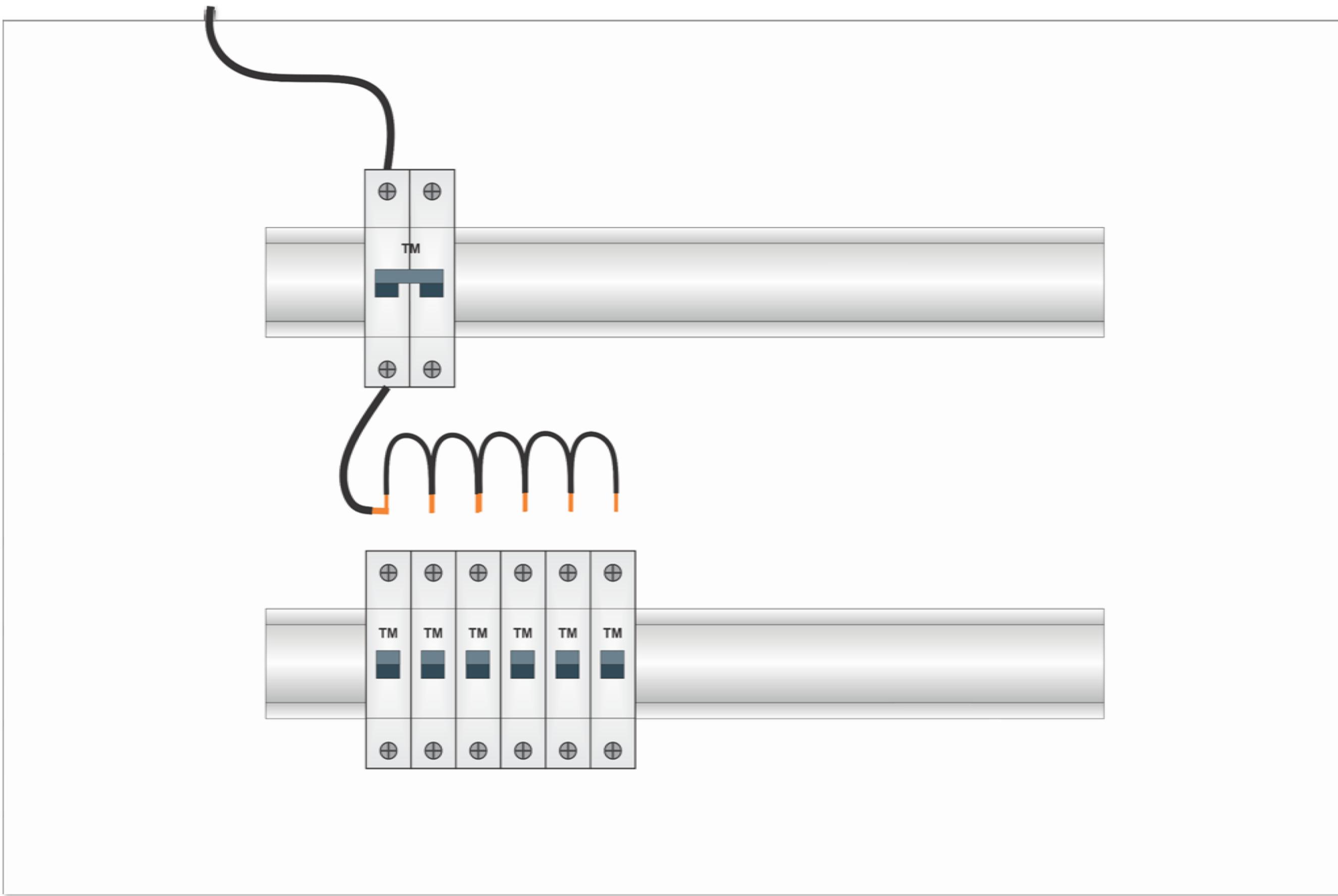


Jumpreamento

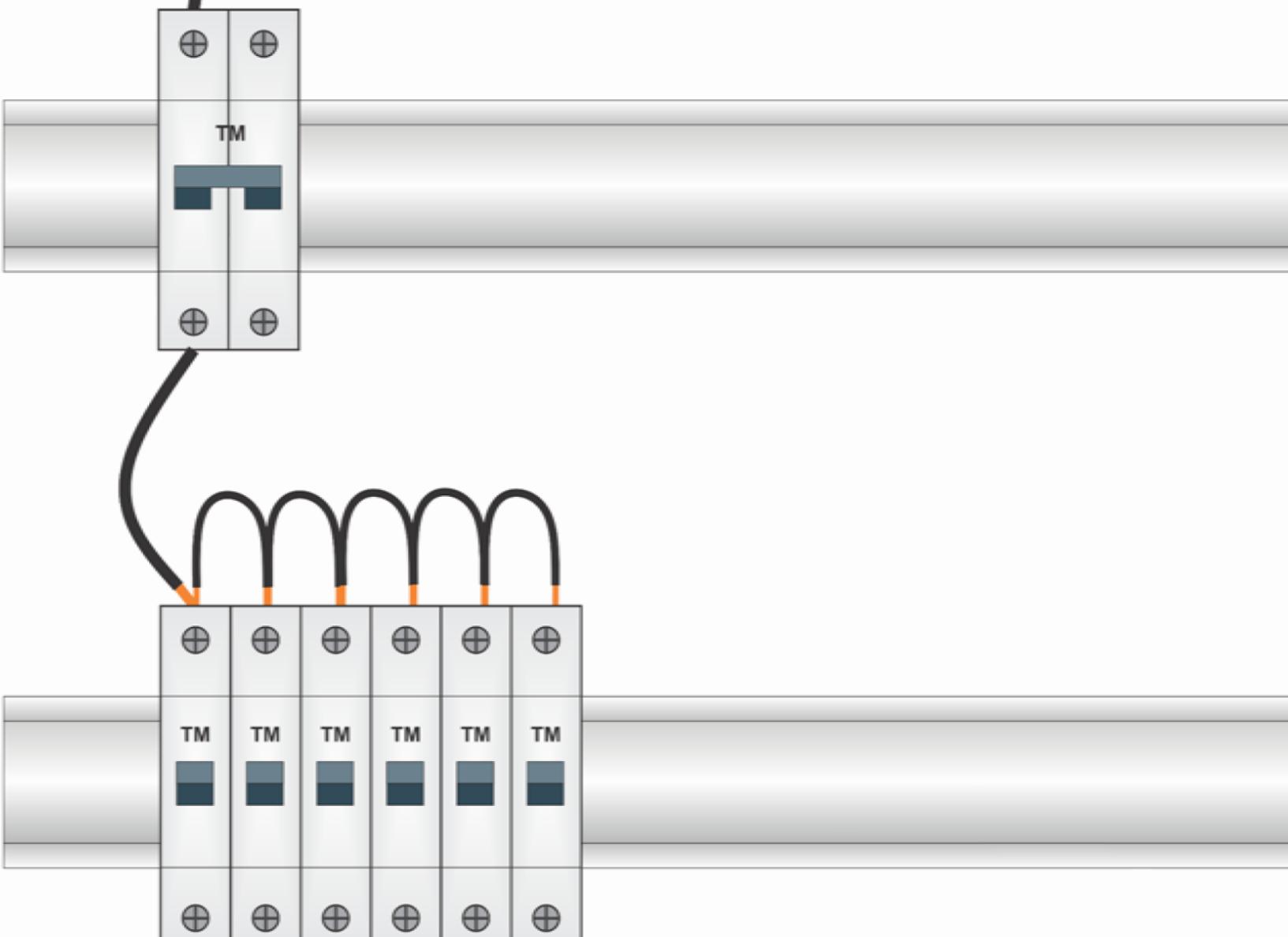


Jumpreamento

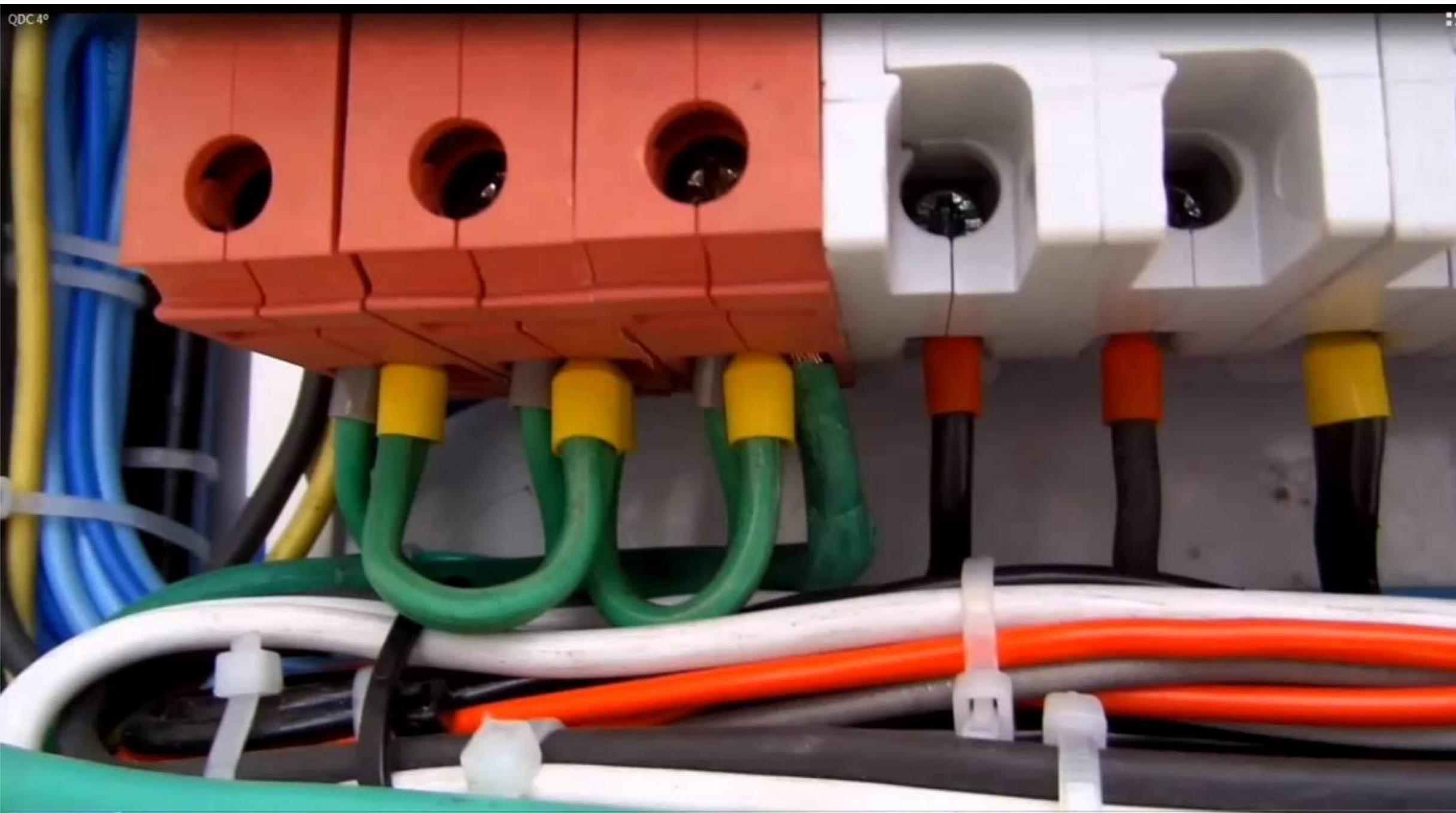


Jumpreamento

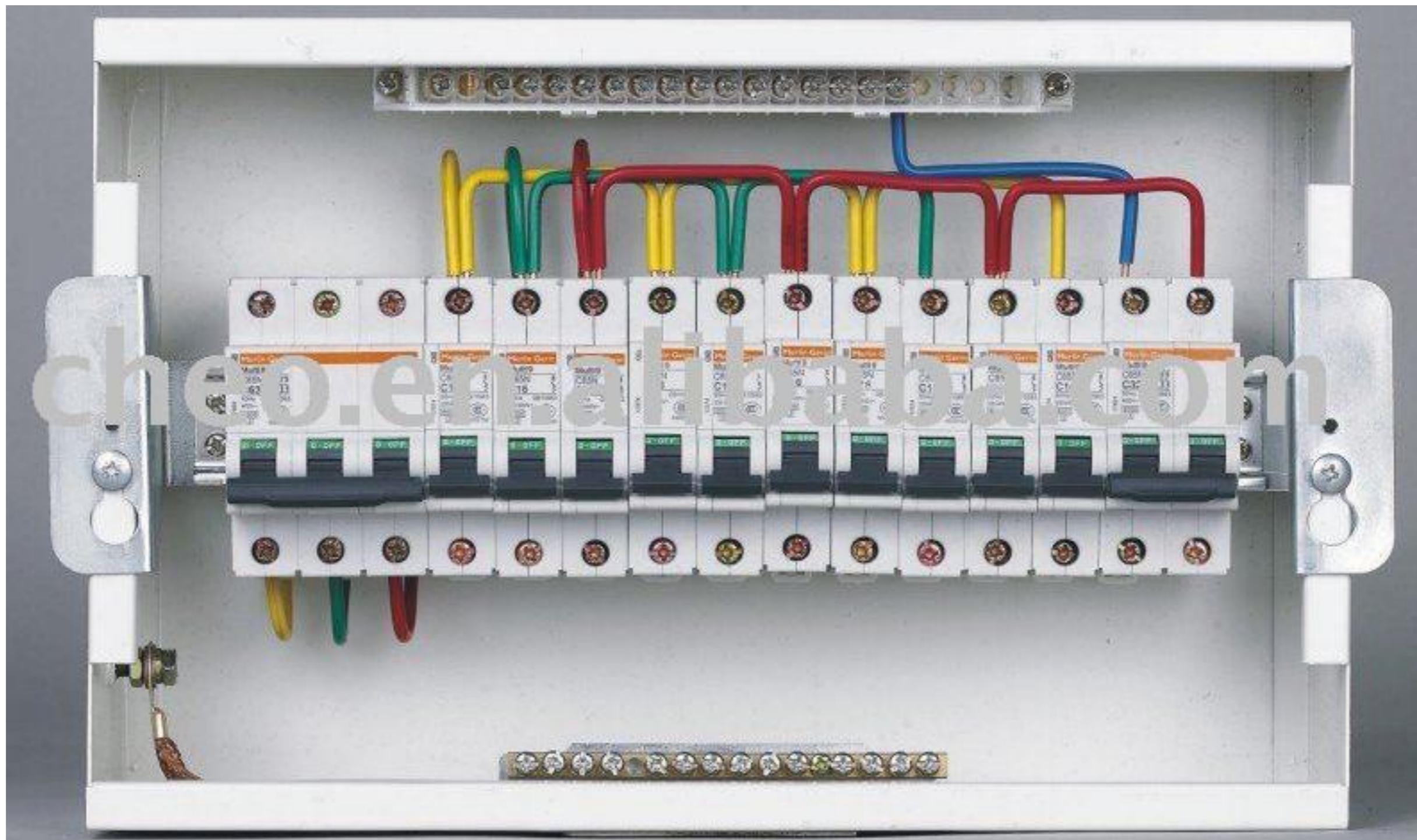


Jumpreamento

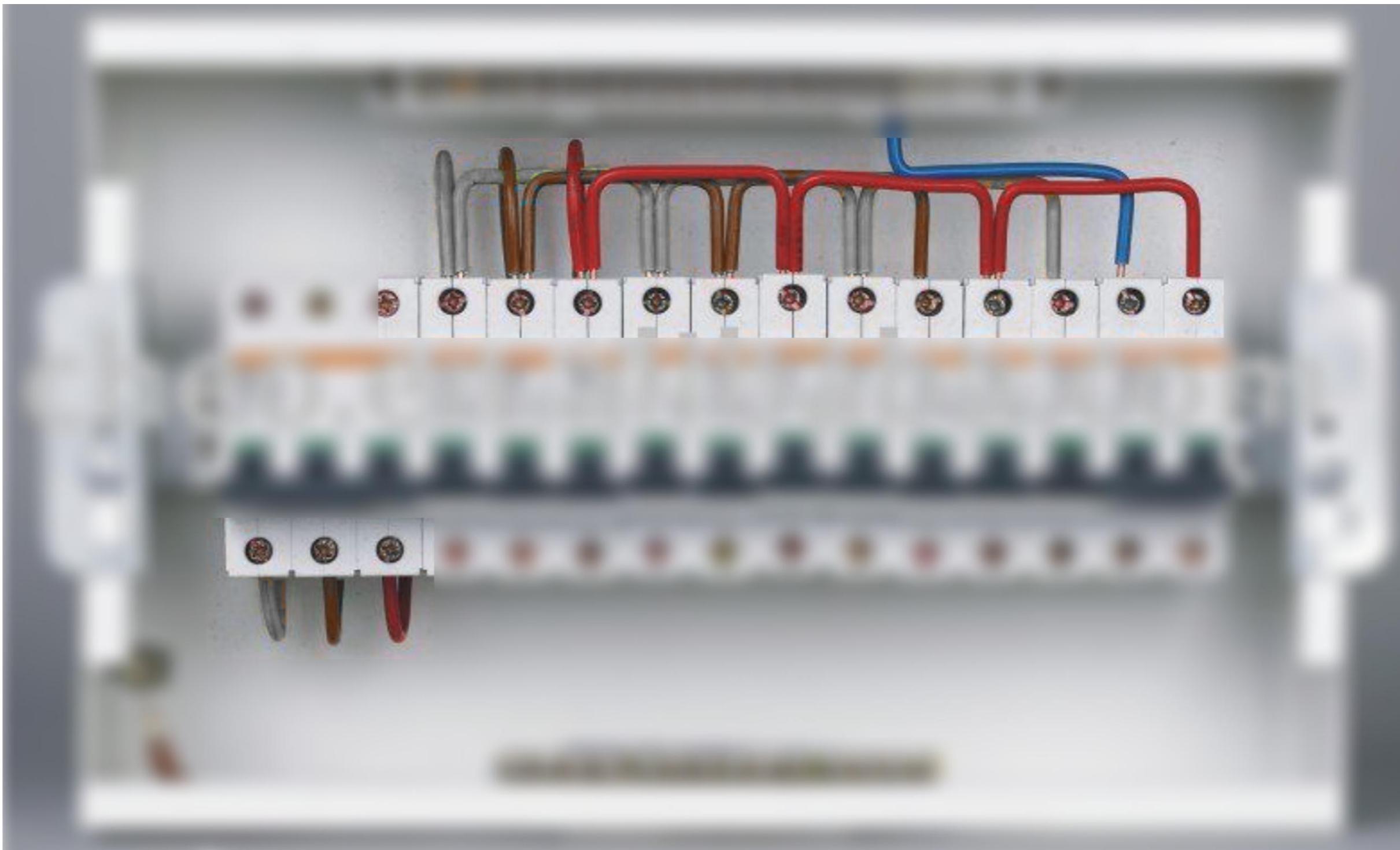


Jumpreamento

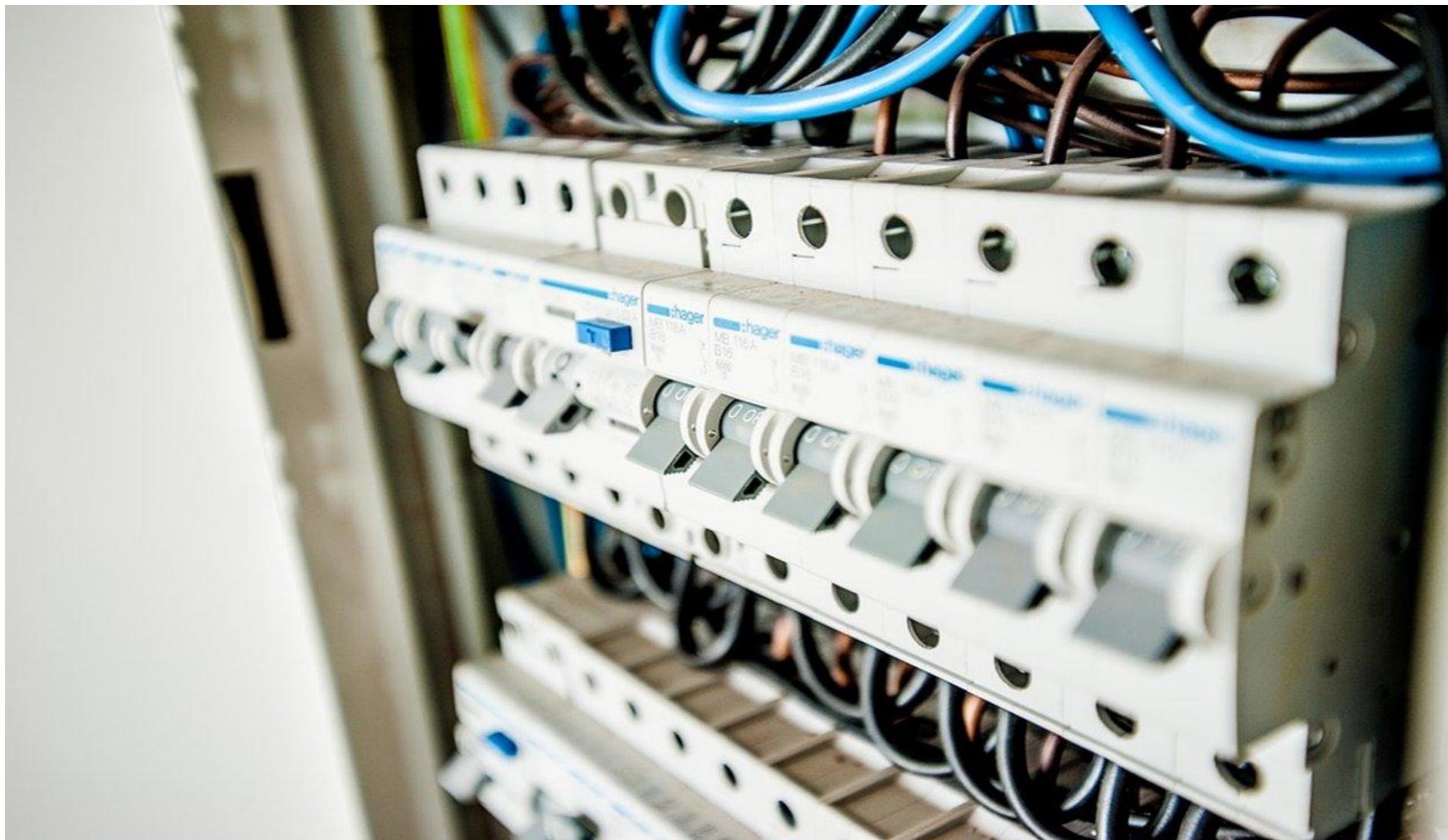

Barramento Pente

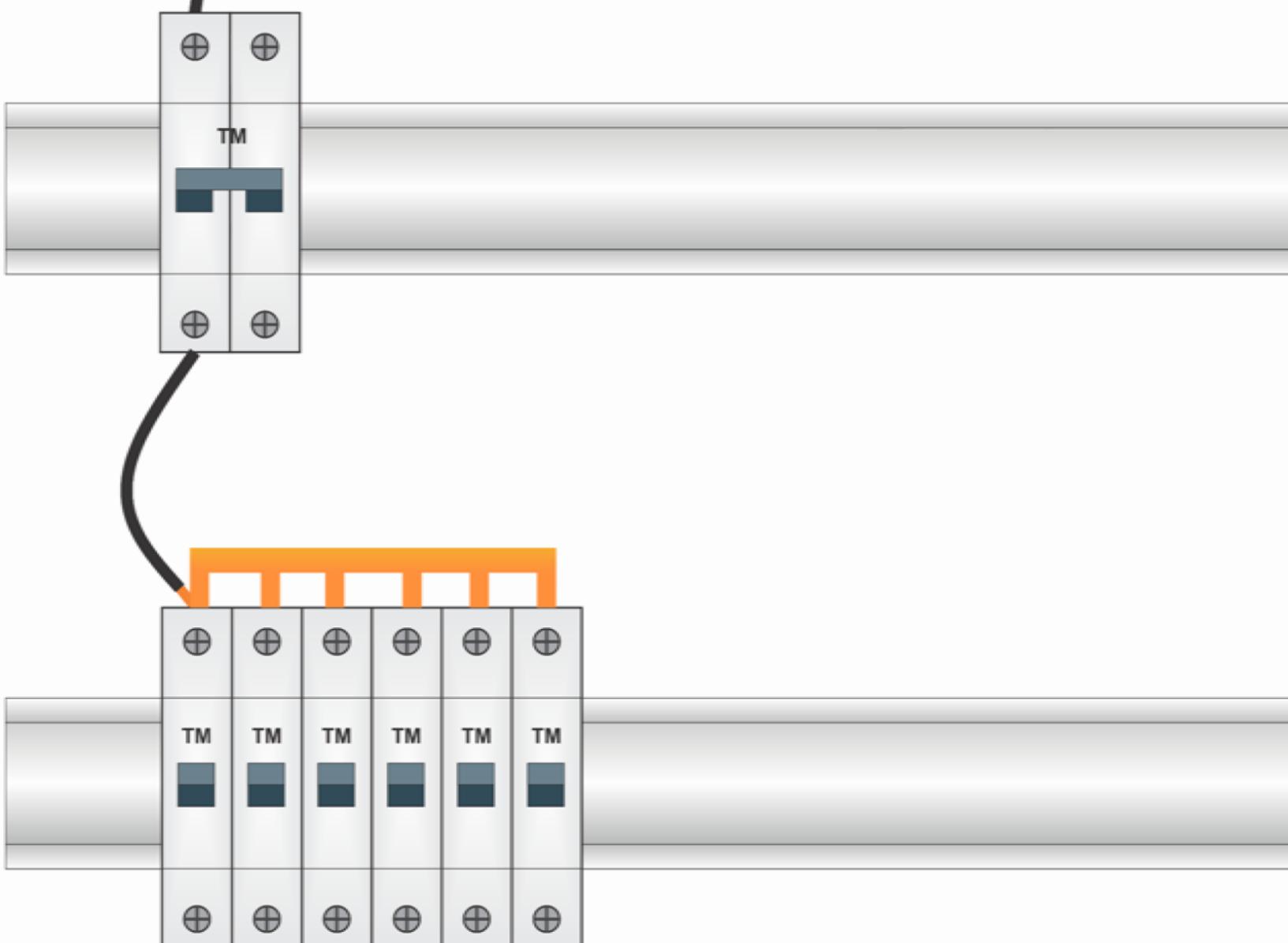

Barramento Pente

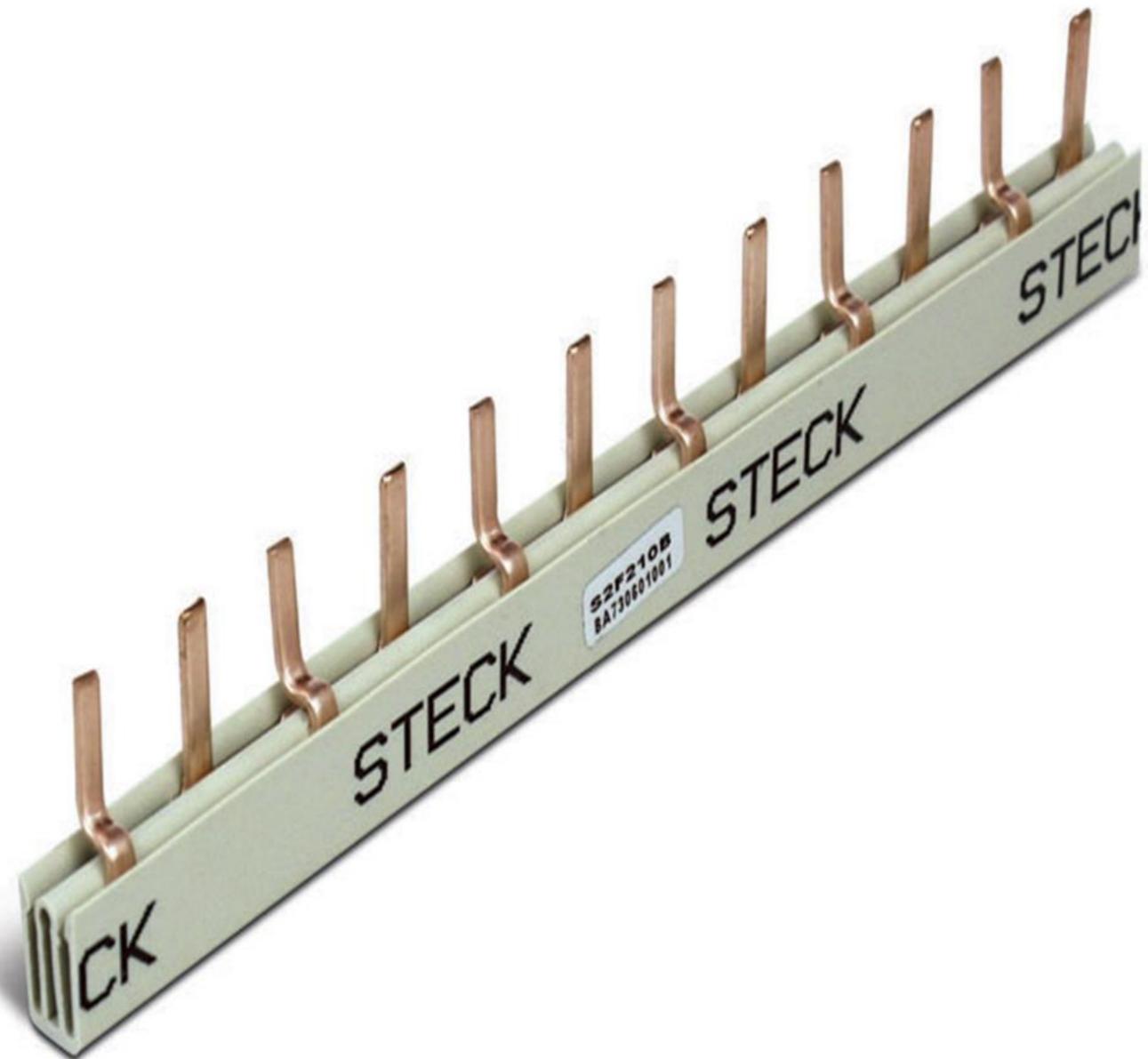

Barramento Pente




Barramento Central



Barramento Central



Barramento Central

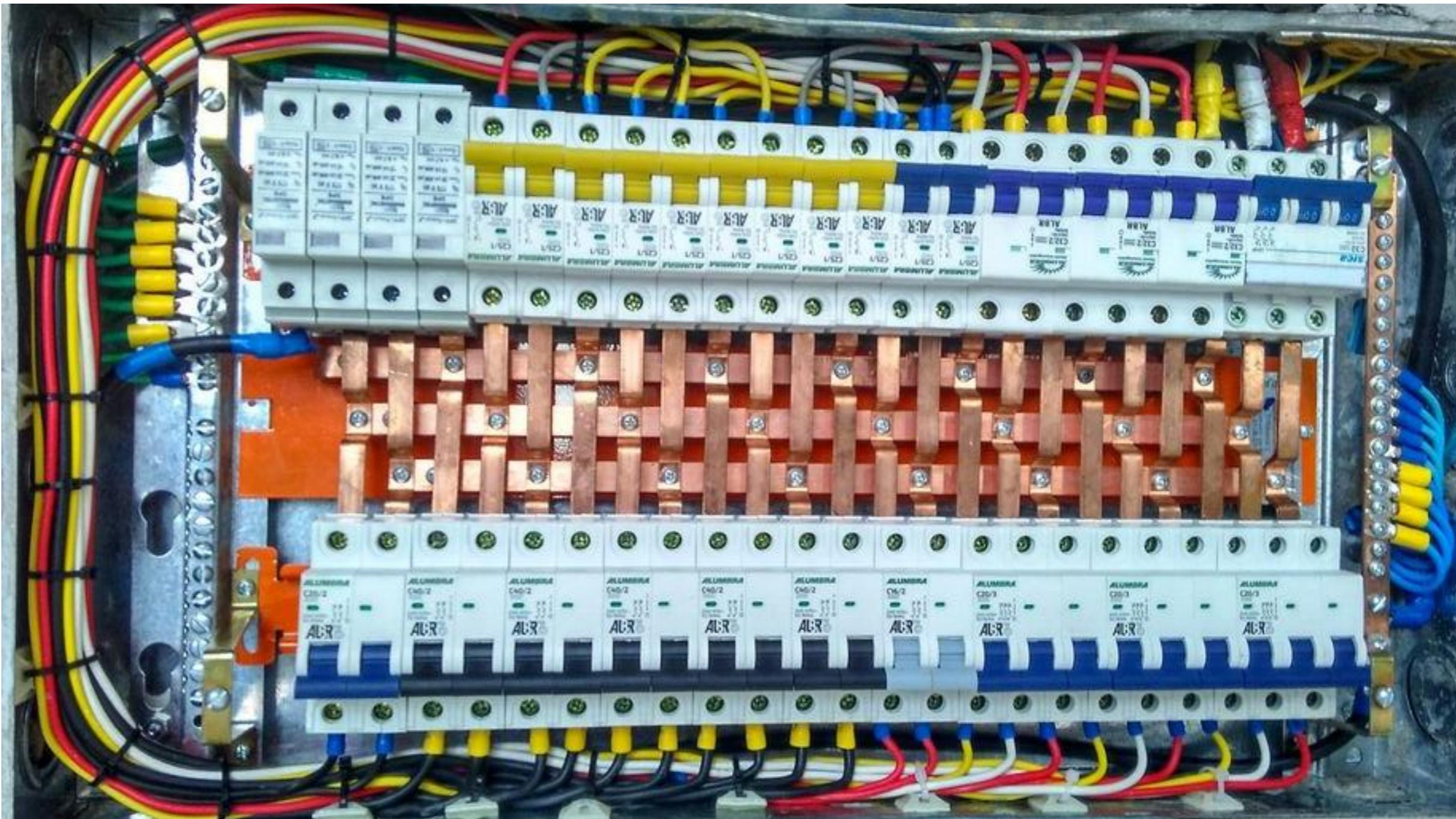



Aula 05 – Resumão:

Componentes do QDC completo são:

- Quadro, Trilho, Barramento Neutro e Terra, Barramento Pente, Disjuntores e Dispositivos, Cabos e Fios;

Tipos de Ligação:

- Ligação Direta, Jumpeamento, Ligação com Barramento Pente e Ligação com Barramento Central.