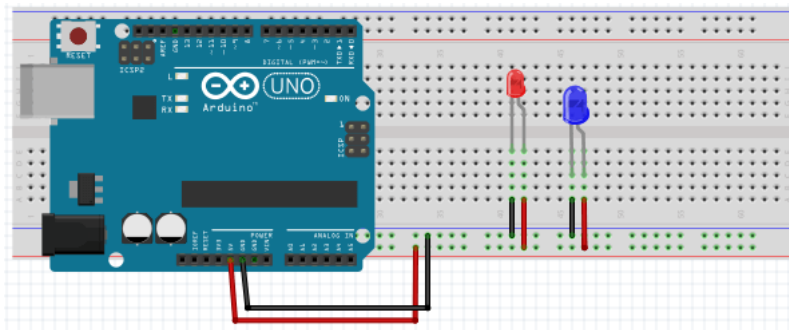


LED's ligados em paralelo

Temos o seguinte circuito:



Temos dois LED's:

- um azul de 3V
- um vermelho de 2V
- Ambos com amperagem (corrente) de 20mA.

Lembrando, novamente, que o Arduino fornece 5V para o sistema.

Assim que ligarmos o circuito na força, podemos afirmar que:

Selecione uma alternativa

- A** Os LED's acenderão normalmente
- B** Os LED's não queimarão, mas não acenderão.
- C** Os LED's queimarão, pois não há uma resistência.