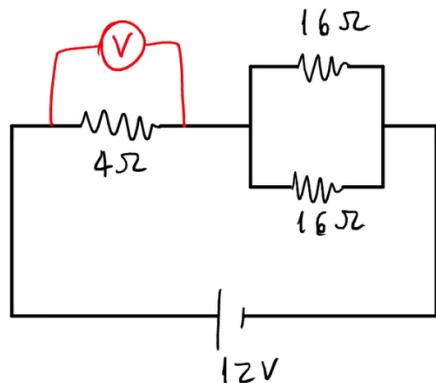


Um voltímetro é colocado em um circuito com três resistores, como mostra a figura abaixo.



Se o valor das resistências dobrarem, a variação da tensão marcada pelo voltímetro será de:

- a 1 V
- b - 1 V
- c 2 V
- d - 2 V
- e 0 V